


Nama: LUBIS AULIYAT

Kelas: 1 D3 TB

MRP: 1203191052

TUGAS PENGANTAR

Percobaan VI - Theorema Thevenin

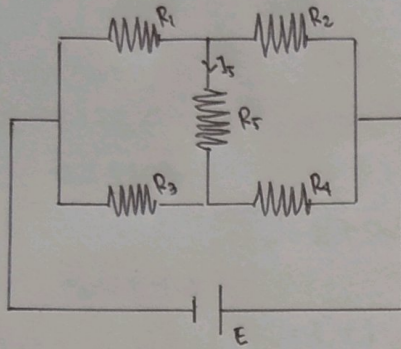

Gambar rangkaian.

Diket: $R_1 = 1\text{ k}\Omega$

$R_2 = 2\text{ k}\Omega$

$R_3 = 1\text{ k}\Omega$


$R_4 = 3\text{ k}\Omega$

$R_5 = 3\text{ k}\Omega$

Ditanyakan: I_x , menggunakan T. Thevenin.

No	E (V)	V_{th} (V)	I_0 (mA)	R_{th} ($\text{k}\Omega$)	I_x (mA)
1	5	1,19		2,38	0,397
2	10	2,38		2,38	0,793
3	15	3,57		2,38	1,19
4	20	4,76		2,38	1,59

* Lepas beban R_5 , hitung V_{th} .

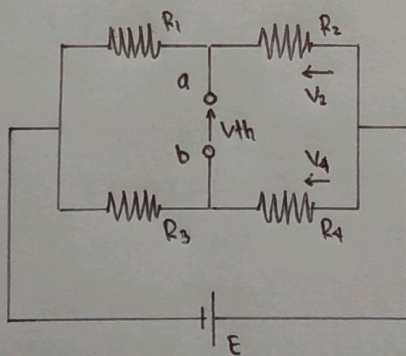

$$V_2 = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \times E$$

$$V_4 = \frac{R_4}{R_3 + R_4} \times E$$

$$V_{th} = V_2 - V_4$$

$\rightarrow E = 5\text{ volt}$

$$V_2 = \frac{2\text{ k}\Omega}{1\text{ k}\Omega + 2\text{ k}\Omega} \times 5\text{ V} = 3,33\text{ V}$$

$$V_4 = \frac{3\text{ k}\Omega}{1\text{ k}\Omega + 3\text{ k}\Omega} \times 5\text{ V} = 2,14\text{ V}$$

$$V_{th} = 3,33\text{ V} - 2,14\text{ V} = 1,19\text{ volt}$$

$\rightarrow E = 10\text{ volt}$

$$V_2 = \frac{2\text{ k}\Omega}{1\text{ k}\Omega + 2\text{ k}\Omega} \times 10\text{ V} = 6,67\text{ V}$$

$$V_4 = \frac{3\text{ k}\Omega}{1\text{ k}\Omega + 3\text{ k}\Omega} \times 10\text{ V} = 4,29\text{ V}$$

$$V_{th} = 6,67\text{ V} - 4,29\text{ V} = 2,38\text{ V}$$

Mencari V_{th} .

$$\rightarrow E = 15 \text{ volt}$$

$$V_2 = \frac{2k\Omega}{1k\Omega + 2k\Omega} \times 15 \text{ V} = 10 \text{ volt}$$

$$V_4 = \frac{3k\Omega}{4k\Omega + 3k\Omega} \times 15 \text{ V} = 6,43 \text{ volt}$$

$$V_{th} = 10 \text{ V} - 6,43 \text{ V} = 3,57 \text{ volt}$$


$$\rightarrow E = 20 \text{ volt}$$

$$V_2 = \frac{2k\Omega}{1k\Omega + 2k\Omega} \times 20 \text{ V} = 13,33 \text{ volt}$$

$$V_4 = \frac{3k\Omega}{4k\Omega + 3k\Omega} \times 20 \text{ V} = 8,57 \text{ volt}$$

$$V_{th} = 13,33 \text{ V} - 8,57 \text{ V} = 4,76 \text{ volt}$$

* Hitung R_{th} , maka $E = 0$.

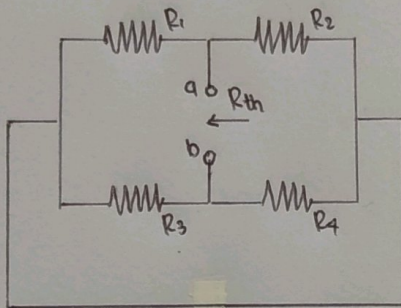

$$R_{th} = (R_1 \parallel R_2) + (R_3 \parallel R_4)$$

$$= \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} + \frac{R_3 \cdot R_4}{R_3 + R_4}$$

$$= \frac{1k\Omega \cdot 2k\Omega}{1k\Omega + 2k\Omega} + \frac{4k\Omega \cdot 3k\Omega}{4k\Omega + 3k\Omega}$$


$$= 666,67 \Omega + 1714,3 \Omega$$

$$= 2380,97 \Omega = 2,38 k\Omega$$

Note: nilai R_{th} utk setiap E adalah sama.

karna E tdk mempengaruhi perubahan masing2 nilai R . ($E=0$)

* Rangkaian Ekuivalen Thevenin.

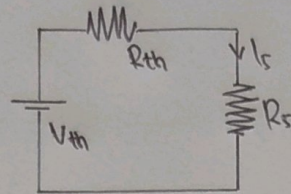

$$\rightarrow E = 5 \text{ volt}$$

$$I_s = \frac{V_{th}}{R_{th} + R_L}$$

$$= \frac{1,19 \text{ V}}{2,38k\Omega + 3k\Omega}$$

$$= 3,97 \cdot 10^{-4} \text{ A}$$

$$= 0,397 \text{ mA}$$

$$\rightarrow E = 10 \text{ volt}$$

$$I_s = \frac{2,38 \text{ V}}{2,38k\Omega + 3k\Omega}$$

$$= 7,93 \cdot 10^{-4} \text{ A}$$

$$= 0,793 \text{ mA}$$

$$\rightarrow E = 15 \text{ volt}$$

$$I_s = \frac{3,57 \text{ V}}{2,38k\Omega + 3k\Omega}$$

$$= 11,9 \cdot 10^{-4} \text{ A}$$

$$= 1,19 \text{ mA}$$

$$\rightarrow E = 20 \text{ volt}$$

$$I_s = \frac{4,76 \text{ V}}{2,38k\Omega + 3k\Omega}$$

$$= 15,9 \cdot 10^{-4} \text{ A}$$

$$= 1,59 \text{ mA}$$