

PENGUAT SINYAL KECIL JFET

Tegangan gate ke source mengontrol arus drain source.

g_m = Transkonduktansi (siemens)


$$g_m = \frac{\Delta I_D}{\Delta V_{GS}}$$

$$g_m = g_{mo} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_p} \right)$$

$$g_{mo} = \frac{2I_{DSS}}{|V_p|}$$

$$I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_p} \right)^2$$
$$g_m = g_{mo} \left(\sqrt{\frac{I_D}{I_{DSS}}} \right)$$


Grafik g_m

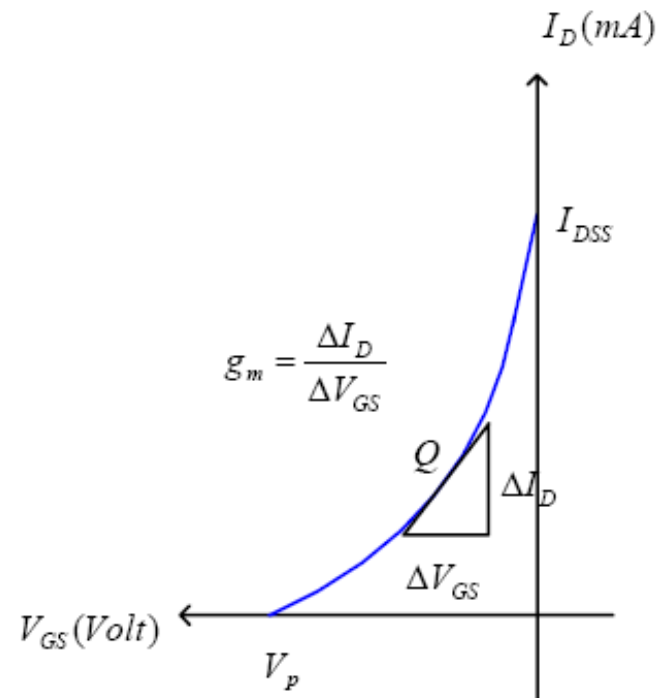

g_m = Transkonduktansi di titik Q

g_{mo} = Transkonduktansi untuk tegangan gate = 0


Grafik g_m terhadap V_{GS}

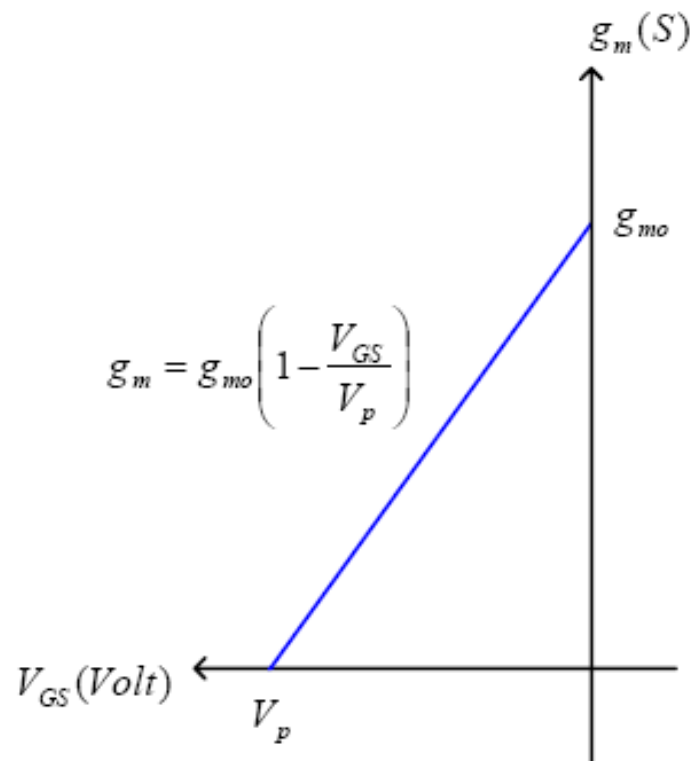

MODEL JFET SEDERHANA

Rangkaian Equivalent ac dari JFET

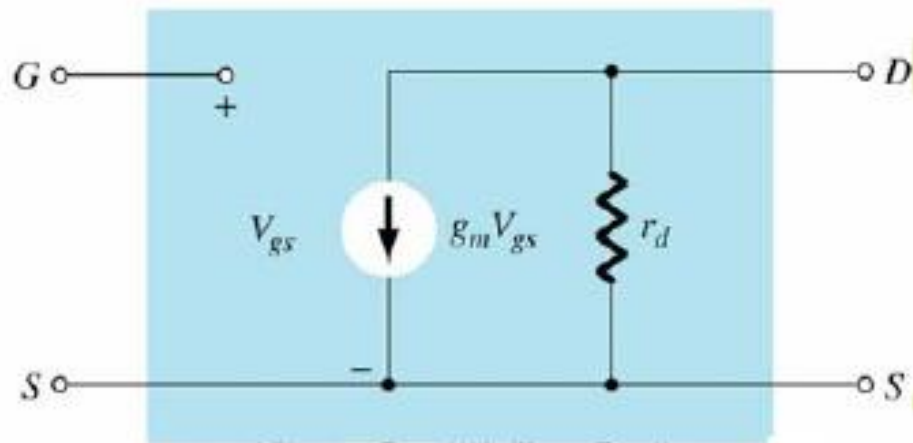
Pengendalian I_D oleh V_{GS} tampak sebagai sebuah sumber arus $g_m V_{GS}$ yang Terhubung dari drain ke source. Impedansi input digambarkan sebagai rangkaian Terbuka, dan impedansi output digambarkan sebagai r_d



PENGUAT –PENGUAT JFET (JFET Amplifier)

1. Penguat JFET Common Source (CS)
2. Penguat JFET Common Gate (CG)
3. Penguat JFET Common Drain (CD)


Penguat Common Source (CS) Self bias

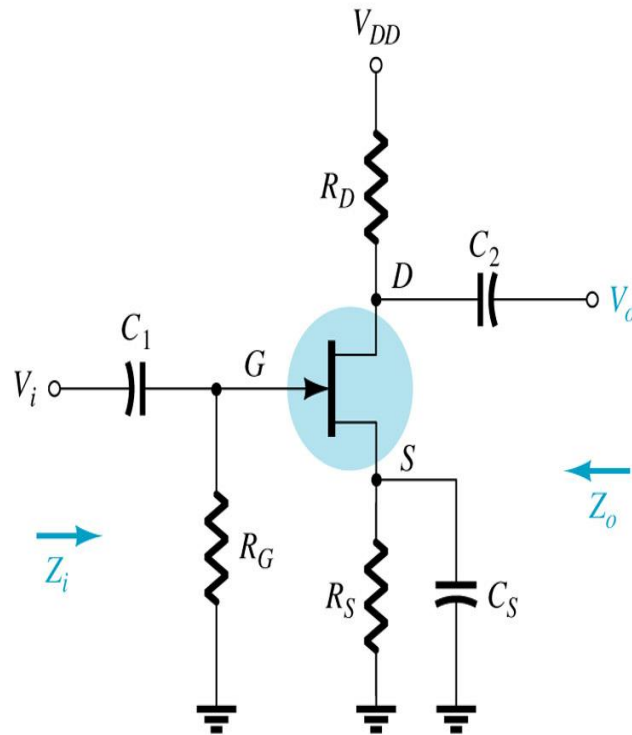


Prosedur analisa rangkaian equivalent ac

1. Asumsikan seluruh kapasitor C_1 , C_2 , C_S short untuk sinyal ac
2. DC supply dibuat short circuit
3. Ganti FET menjadi rangkaian model small signal


Small Signal model

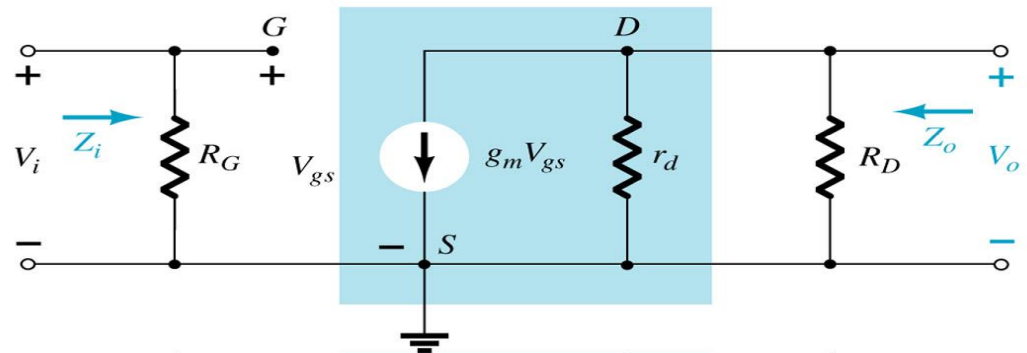


Analisa JFET CS Amplifier

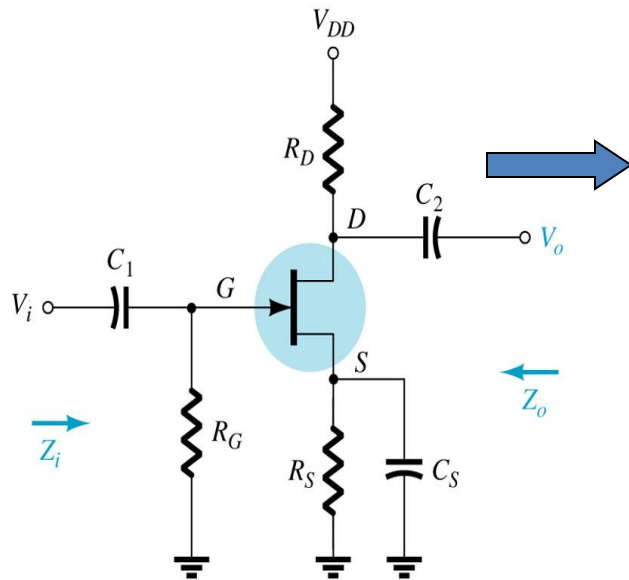

Rangkaian equivalent ac

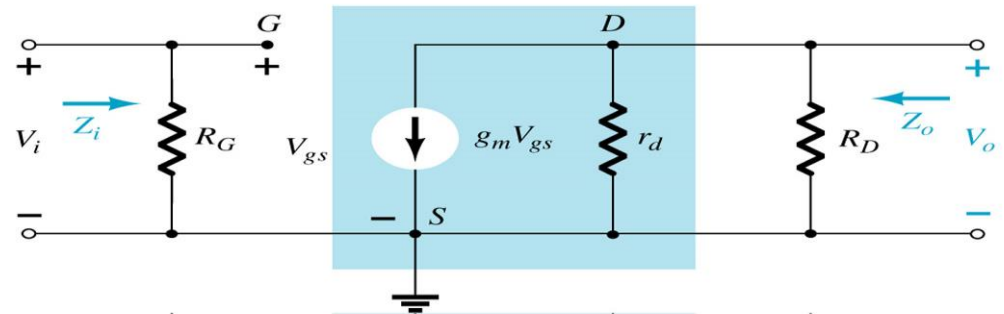

Penyederhanaan rangkaian equivalent ac

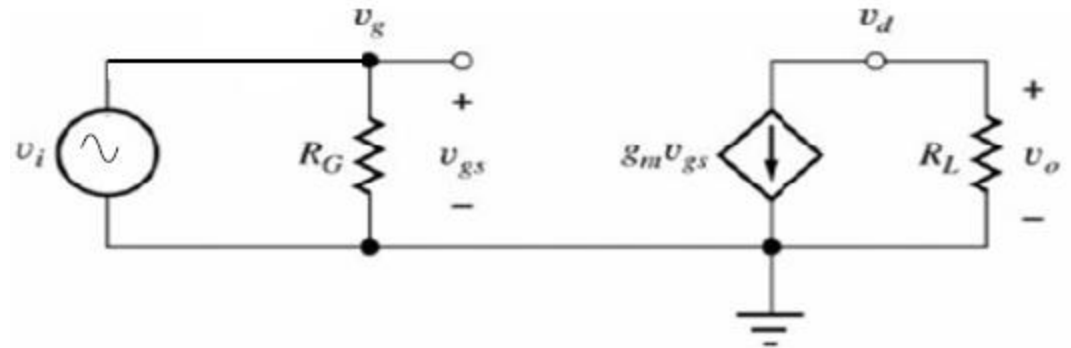

$$\text{Voltage gain, } A_v = \frac{v_o}{v_{in}}$$

$$v_o = i_o R_L = -g_m v_{gs} R_L, \quad R_L = R_D \parallel r_d$$


$$\text{Out put impedansi, } Z_o = r_d \parallel R_D = \frac{r_d R_D}{r_d + R_D}$$

$$v_{in} = v_{gs}$$


$$\text{Input impedansi, } Z_{in} = R_G$$

$$\therefore A_v = \frac{v_o}{v_{gs}} = -g_m R_L, \quad R_L = R_D \parallel r_d$$

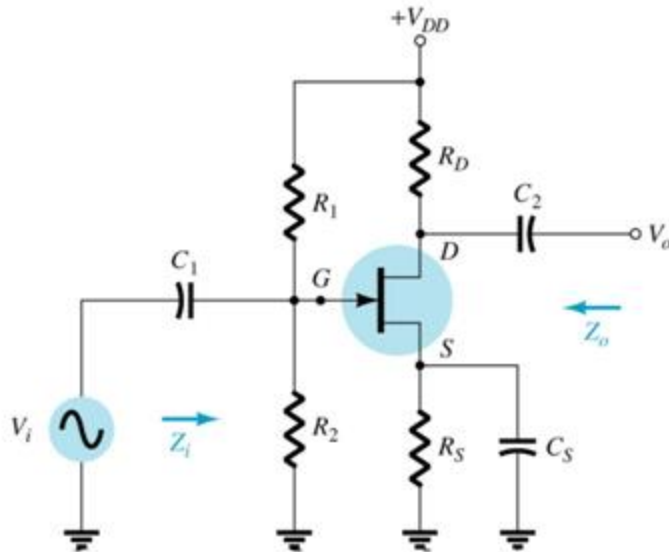Analisa CS Amplifier dengan voltage Divider Bias



Rangkaian equivalent ac

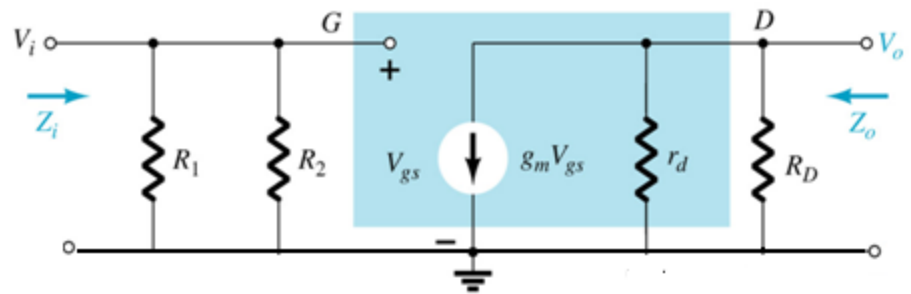

$$\text{Voltage gain, } A_v = \frac{v_o}{v_{in}}$$

$$v_o = i_o R_L = -g_m v_{gs} R_L, \quad R_L = R_D \parallel r_d$$

$$v_{in} = v_{gs}$$

$$\therefore A_v = \frac{v_o}{v_{gs}} = -g_m R_L, \quad R_L = R_D \parallel r_d$$



$$\text{Input impedansi, } Z_{in} = R_1 \parallel R_2$$

$$\text{Output impedansi, } Z_o = r_d \parallel R_D = \frac{r_d R_D}{r_d + R_D}$$

$$A_v = -g_m R_D \quad \left| \quad r_d \geq 10 R_D \right.$$

Common-Source (CS) Self-Bias

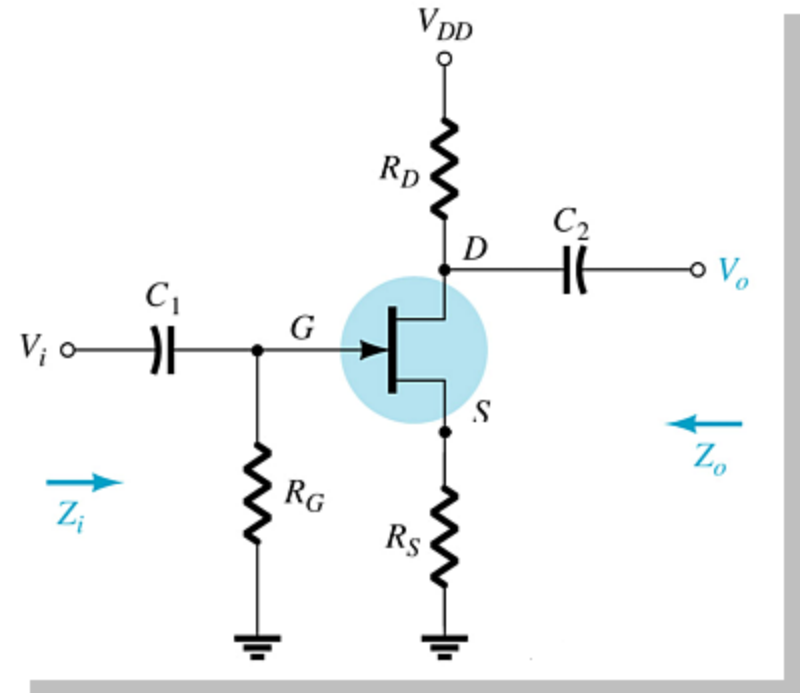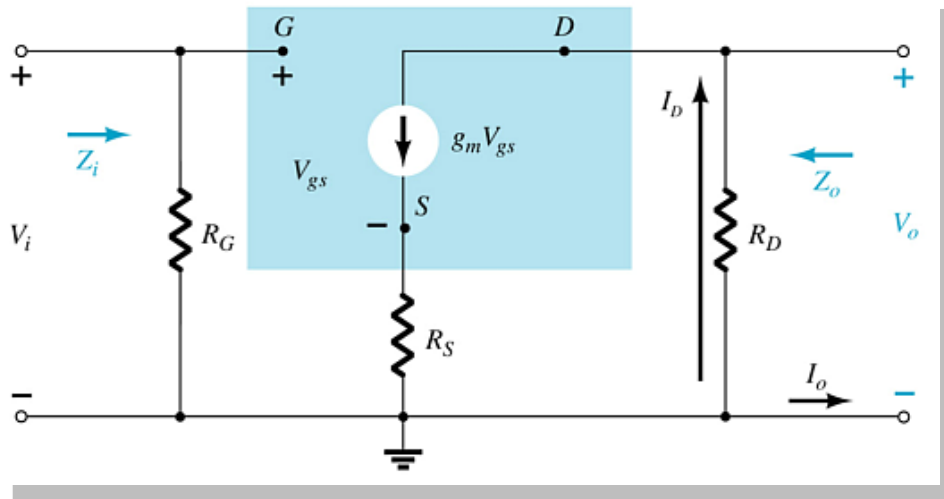Tanpa C_s memberikan efek pada penguatan rangkaian



Perhitungan

Input impedance:

$$Z_i = R_G$$


Output impedance:

$$Z_o \cong R_D \quad \left| \quad r_d \geq 10R_D \right.$$


Voltage gain:

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = - \frac{g_m R_D}{1 + g_m R_S + \frac{R_D + R_S}{r_d}}$$


$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = - \frac{g_m R_D}{1 + g_m R_S} \quad \left| \quad r_d \geq 10(R_D + R_S) \right.$$

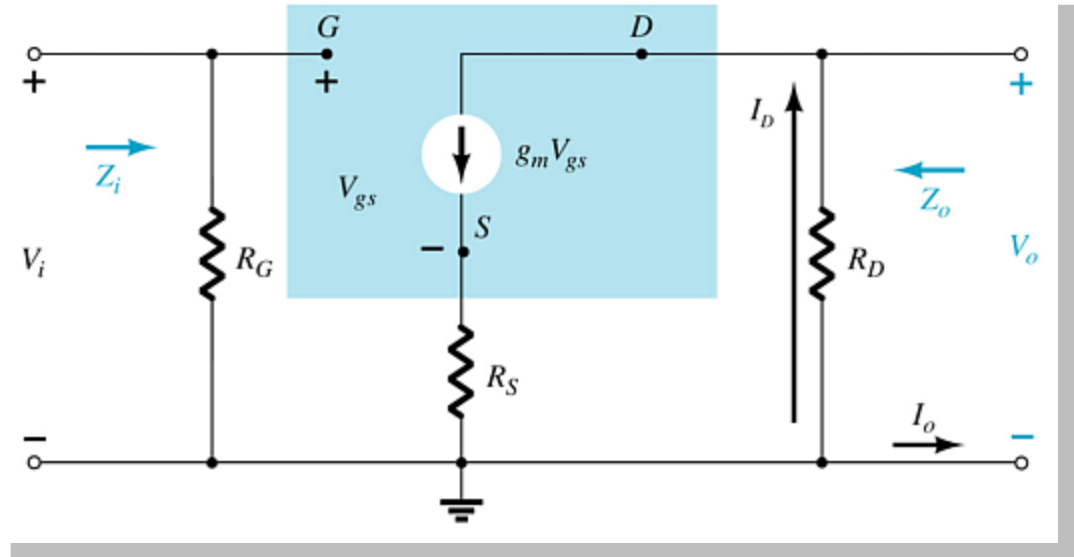

Analisa CD Amplifier (SOURCE FOLLOVER)

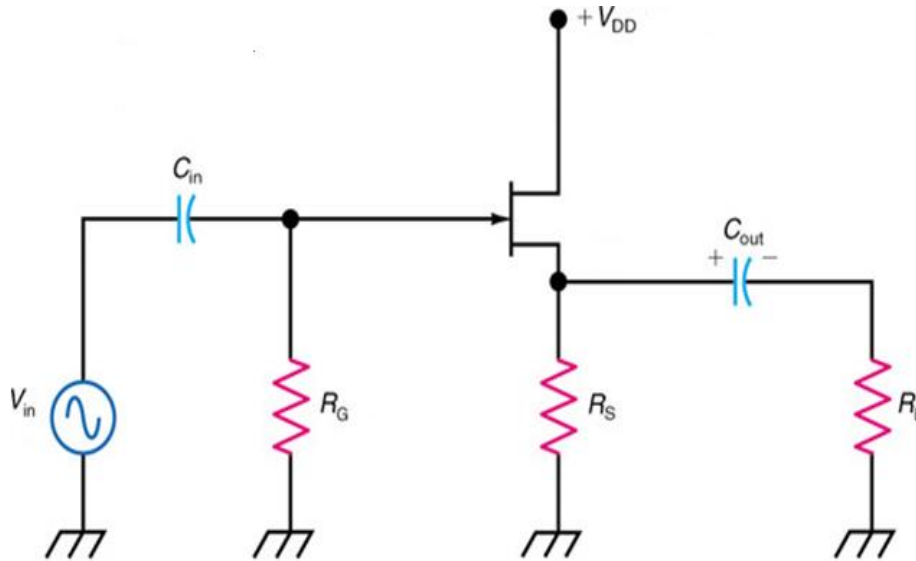

Rangkaian equivalent ac

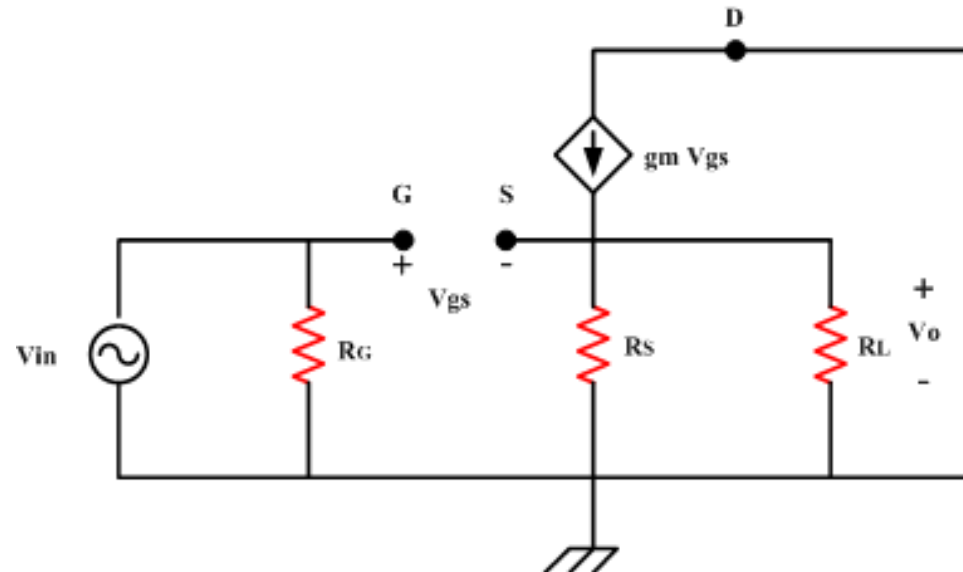

Asumsi $r_d=0$

Input impedansi. , $Z_{in} = R_G$

Output impedansi., $Z_o = R_S \parallel R_L$

Voltage gain, $A_v = \frac{v_o}{v_{in}}$

$$v_o = i_o r_s = g_m v_{gs} r_s, \quad r_s = R_S \parallel R_L$$

$$v_{in} = v_{gs} + v_o \rightarrow v_{gs} = v_{in} - v_o$$


$$v_o = g_m (v_{in} - v_o) r_s$$

$$v_o = g_m v_{in} r_s - g_m v_o r_s$$

$$v_o (1 + g_m r_s) = g_m v_{in} r_s$$


$$A_v = \frac{v_o}{v_{in}} = \frac{g_m r_s}{(1 + g_m r_s)}$$

Analisa CG Amplifier

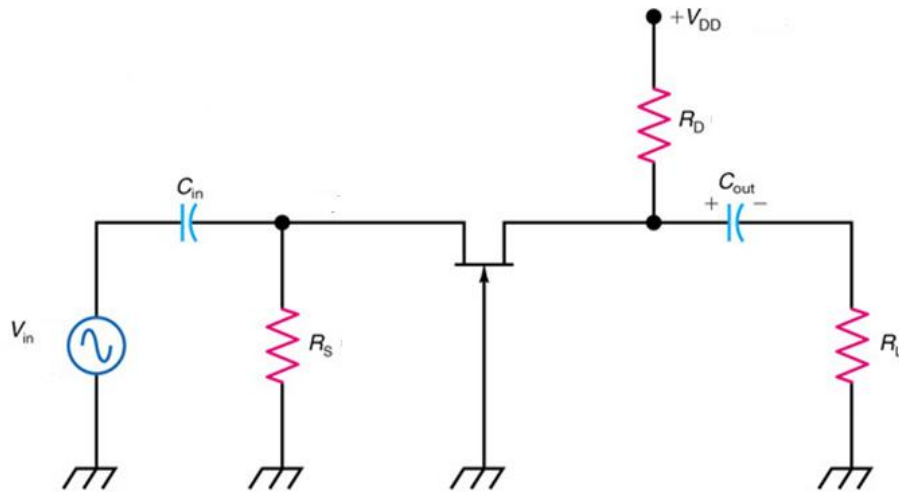

Output impedansi., $Z_o = R_D \parallel R_L$

Rangkaian equivalent ac

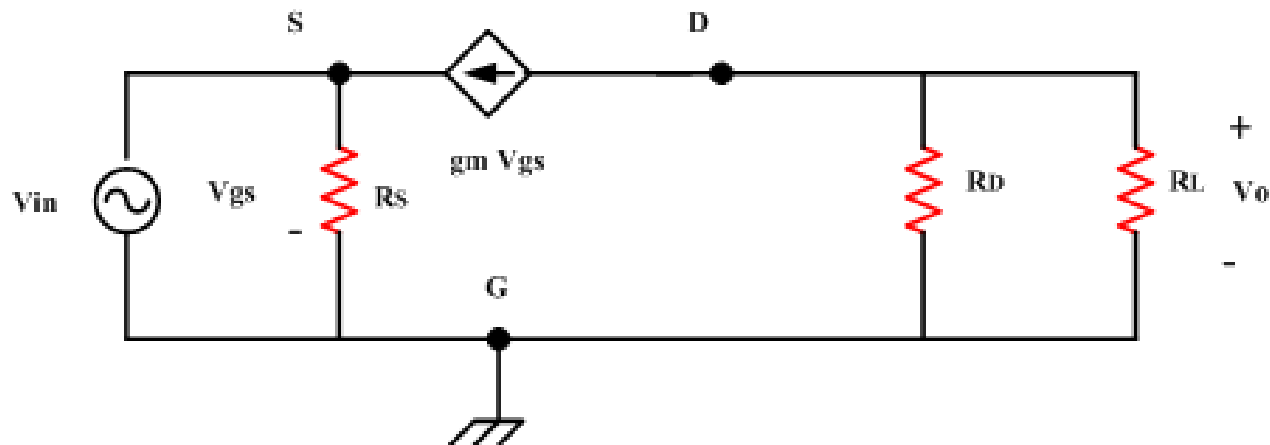

Voltage gain, $A_v = \frac{v_o}{v_{in}}$

$$v_o = i_o r_s = g_m v_{gs} r_s, \quad r_s = R_D // R_L$$

$$v_{in} = v_{gs}$$

$$A_v = \frac{v_o}{v_{in}} = \frac{g_m v_{gs} r_s}{v_{gs}} = g_m r_s$$

Input impedansi., $Z_{in} = \frac{V_{in}}{I_{in}}, I_{in} = g_m V_{gs} + I_{Rs}$

$$Z_{in} = \frac{1}{g_m} // R_s$$

Output impedansi., $Z_o = R_D // R_L$