


Rangkaian Bias DC

Bipolar Junction Transistor BJT


Tujuan

- Menggambar garis beban dc (dc load line) dari nilai V_{CC} yang diberikan dan rangkaian collector-emitter
- Menjelaskan titik kerja (Q-point) dari amplifier.
- Menjelaskan dan analisa Macam-macam rangkaian bias :
 - Rangkaian bias base
 - Rangkaian bias voltage-divider
 - Rangkaian bias emitter
 - Rangkaian bias collector-feedback
 - Rangkaian bias emitter-feedback bias circuits

Operasi amplifier

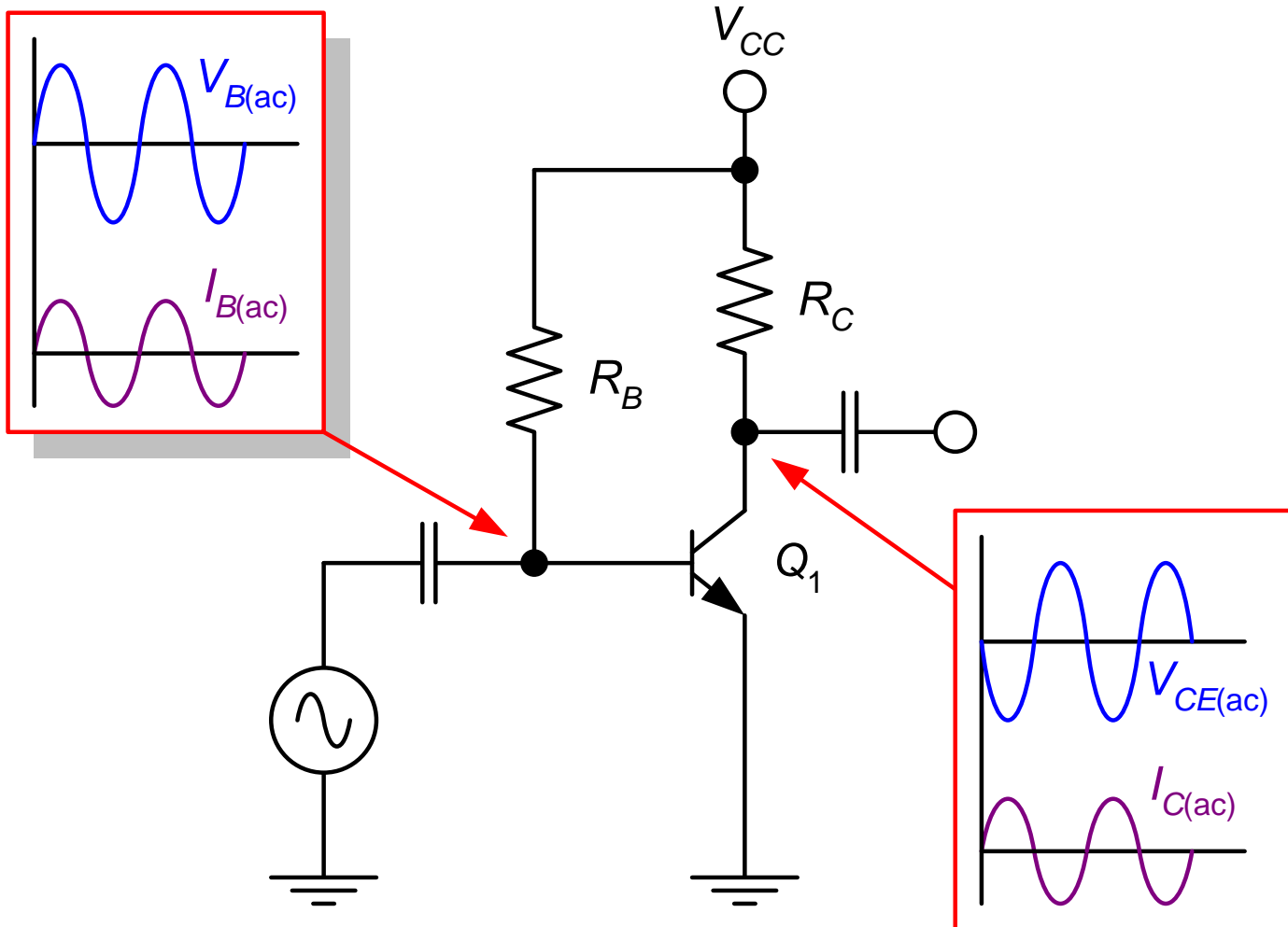


Garis beban DC

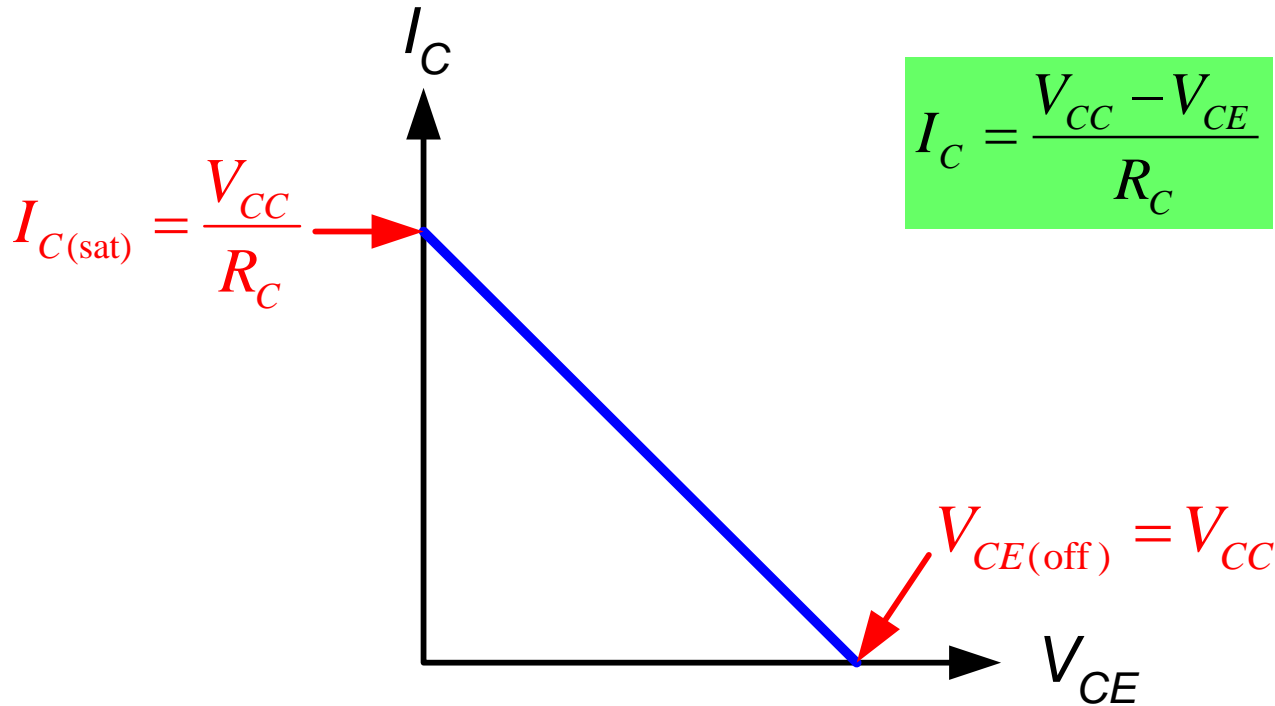



- Apabila $I_B \gg$ maka $I_C \gg$ dan $V_{CE} \ll$
- Apabila $I_B \ll$ maka $I_C \ll$ dan $V_{CE} \gg$
- Shg perubahan pada $V_{BB} \rightarrow$ perubahan titik kerja transistor disepanjang garis lurus yang disebut dengan garis beban dc

Letak titik Q pada garis beban

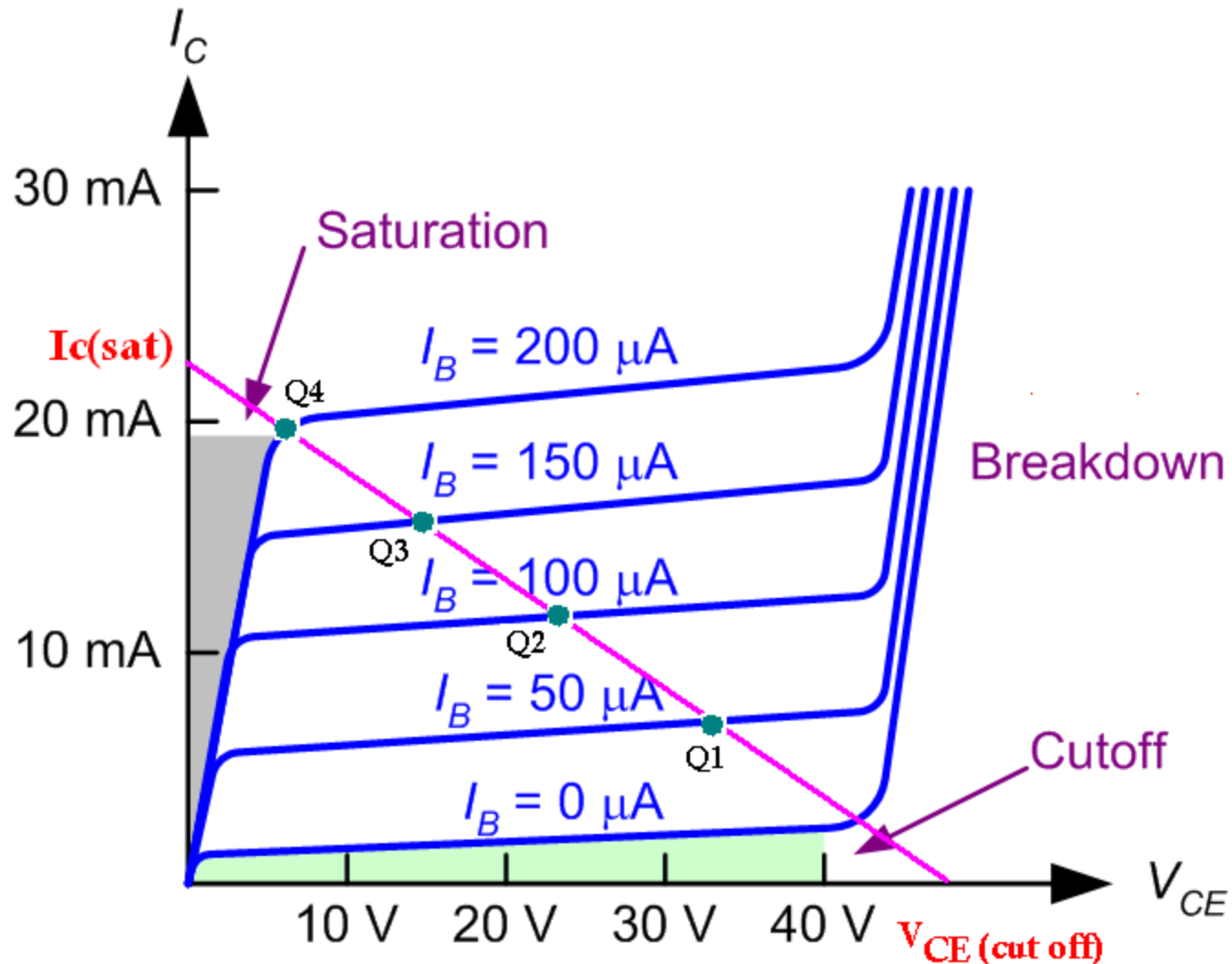



Contoh 1

Plot garis beban dc rangkaian dibawah ini

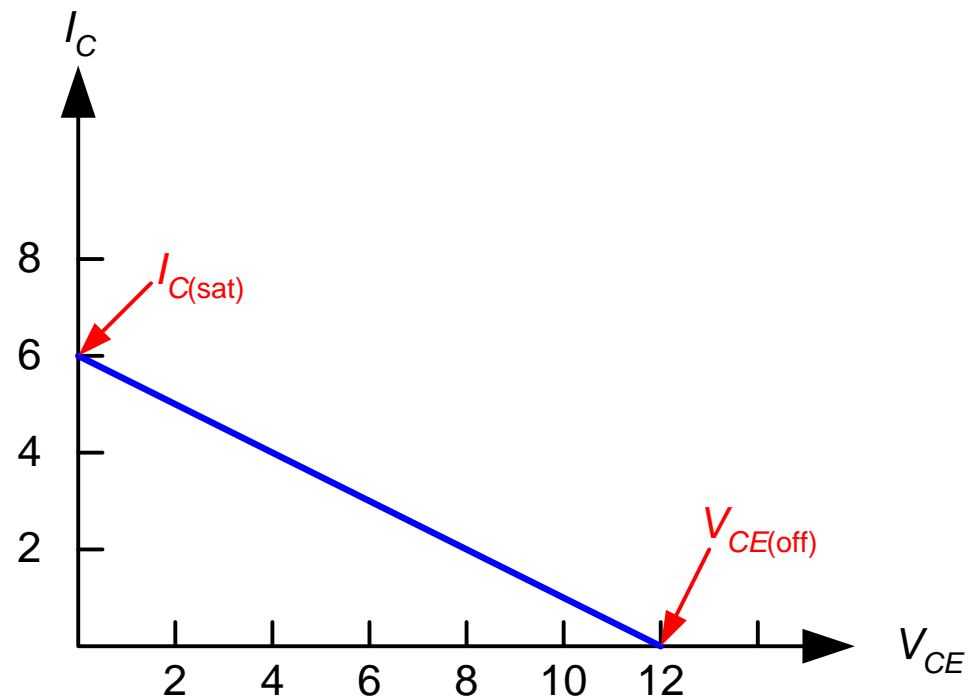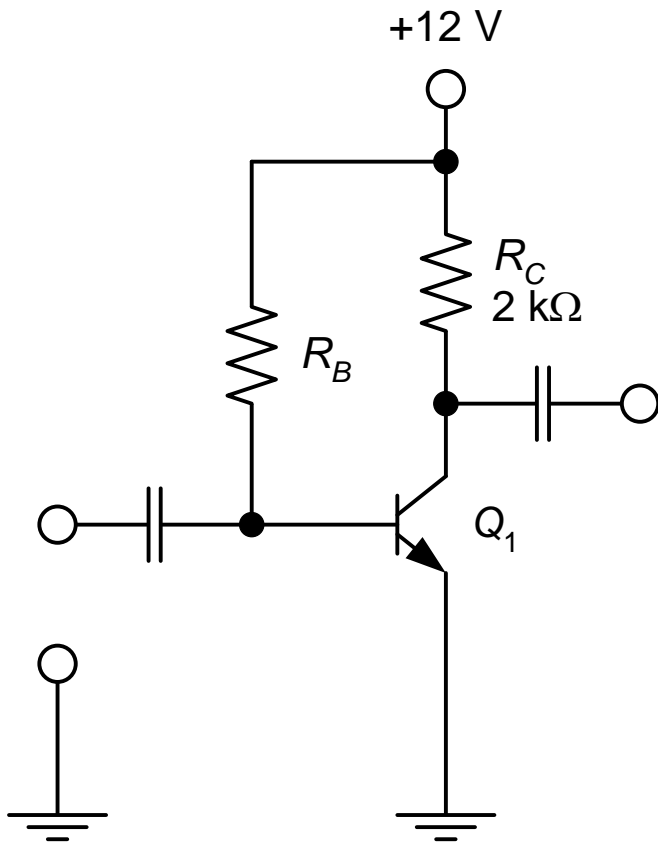

Contoh 2

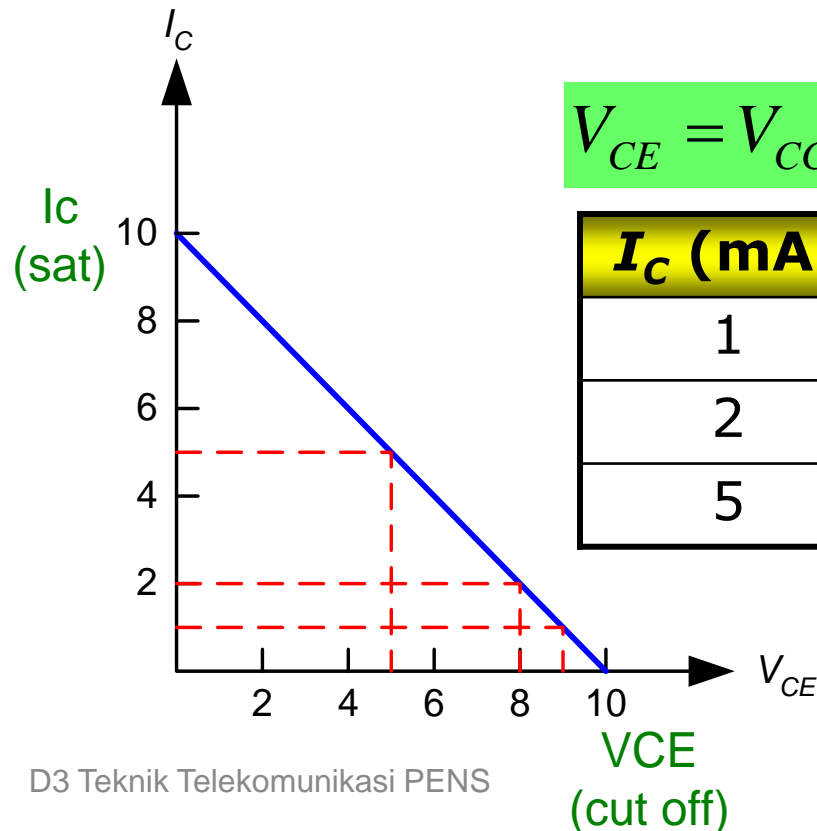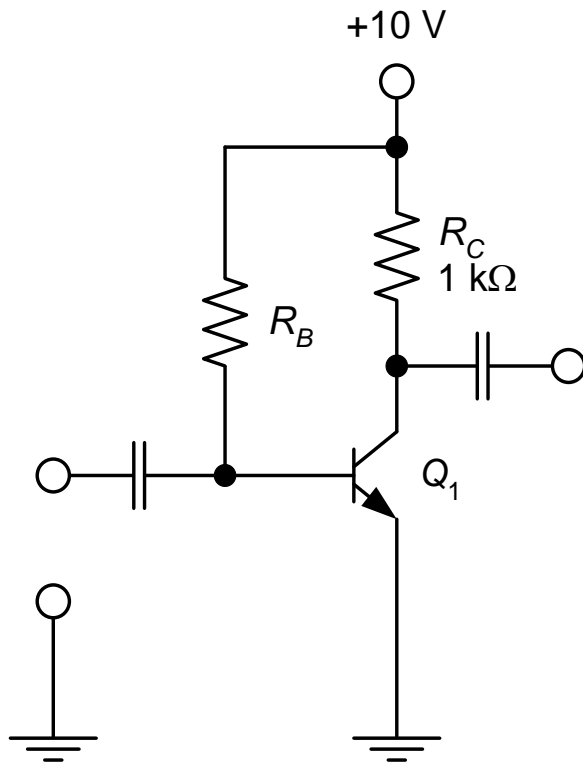
Plot garis beban dc rangkaian dibawah ini, kemudian tentukan nilai V_{CE} untuk $I_C = 1, 2, 5$ mA




$$V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C$$

I_C (mA)	V_{CE} (V)
1	9
2	8
5	5

Optimum Q-point pada operasi amplifier

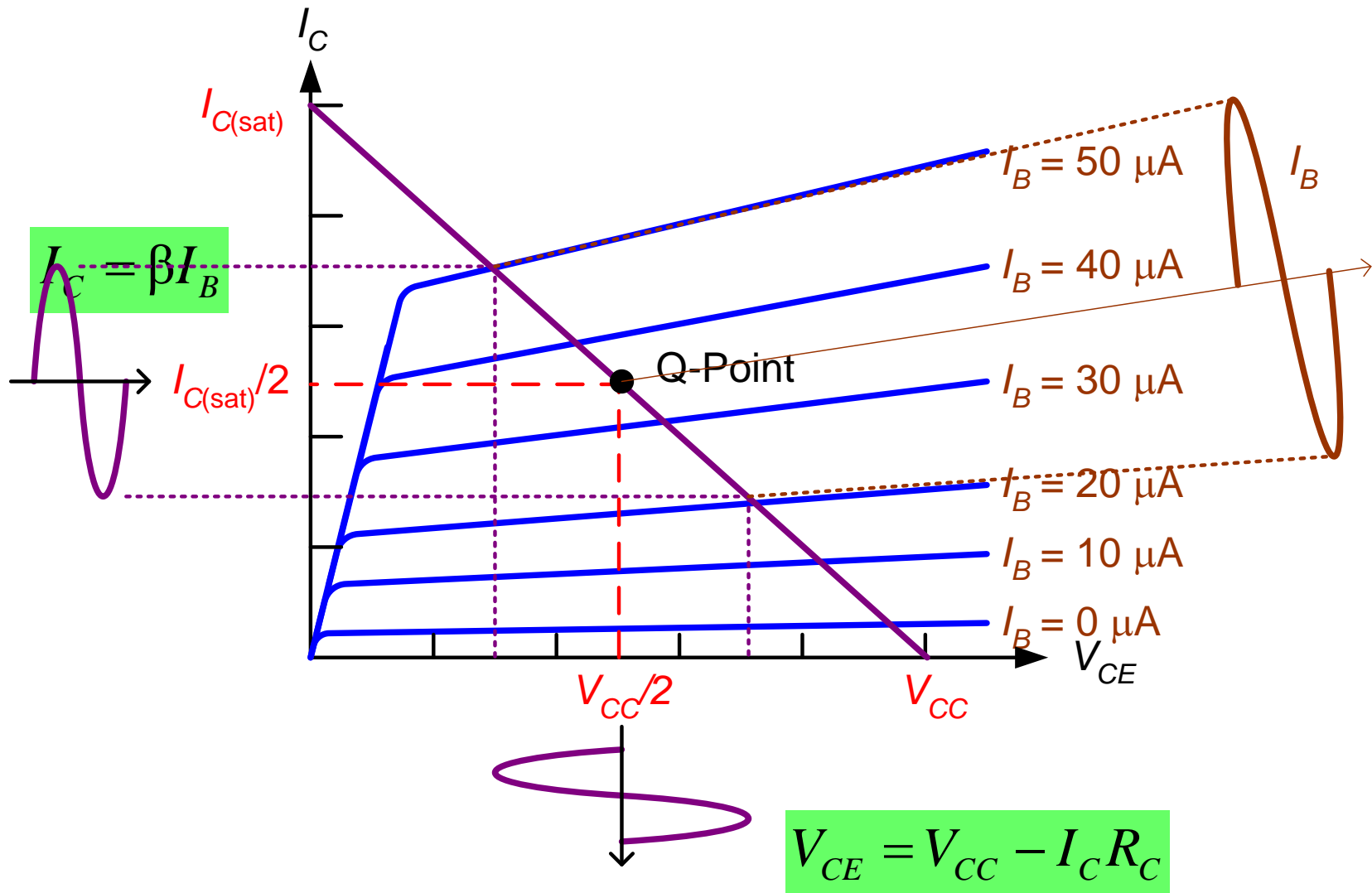

Bias Base (fixed bias).

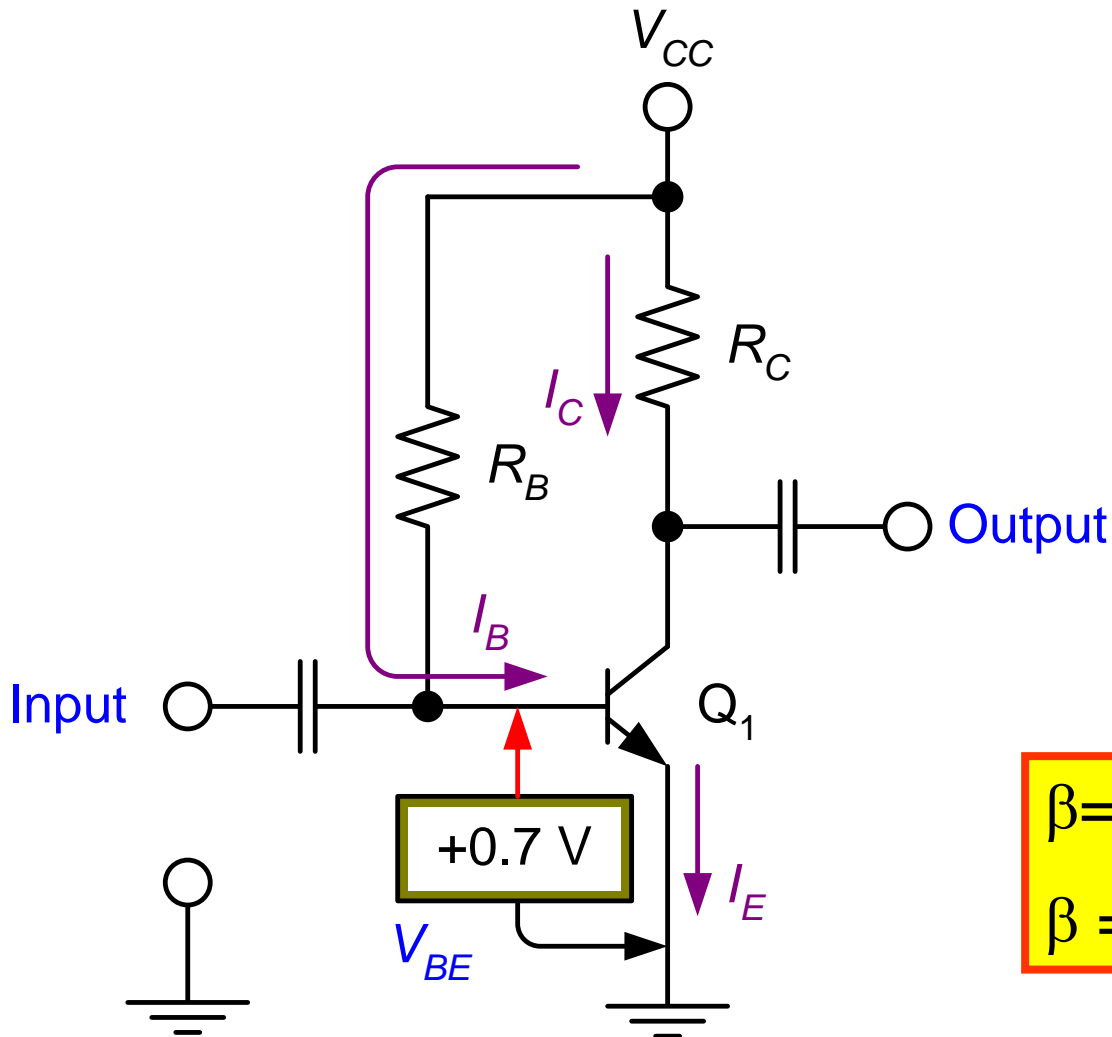

$$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B}$$

$$I_C = \beta I_B$$


$$V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C$$

β = penguatan arus dc

$$\beta = h_{FE}$$

Contoh 3

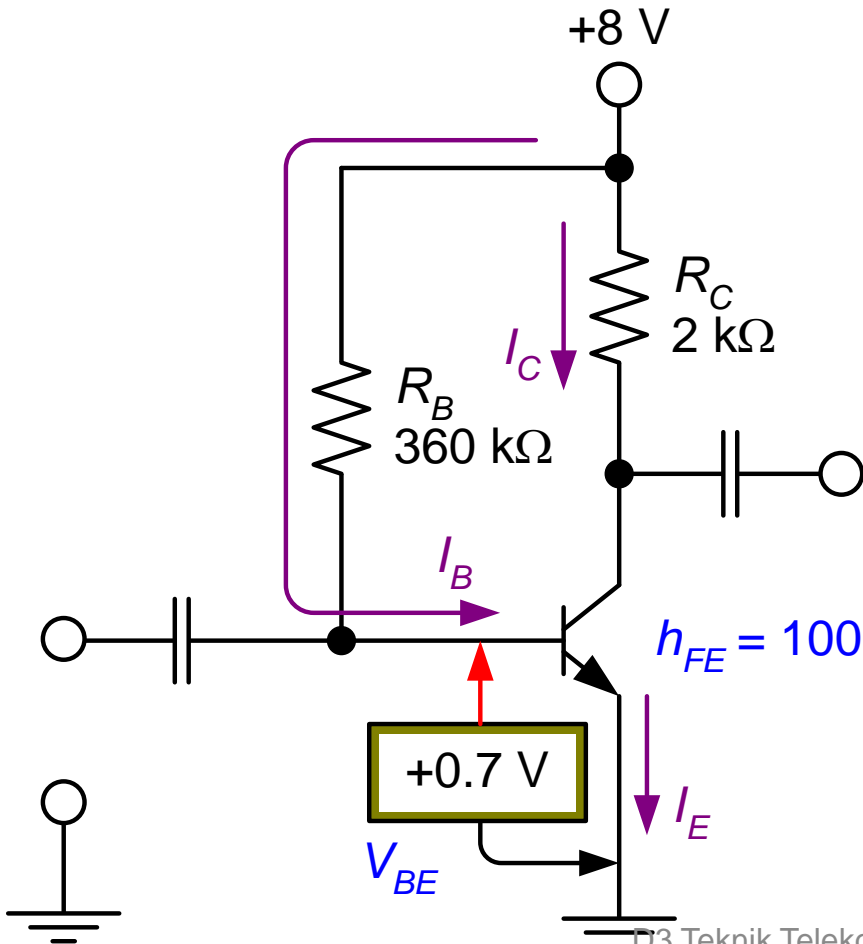Tentukan nilai I_C dan V_{CE} dan gambarkan garis beban dc dari rangkaian dibawah ini




$$I_B = \frac{V_{CC} - 0.7\text{V}}{R_B} = \frac{8\text{V} - 0.7\text{V}}{360\text{k}\Omega} = 20.28\mu\text{A}$$

$$I_C = h_{FE} I_B = (100)(20.28\mu\text{A}) = 2.028\text{mA}$$

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C = 8\text{V} - (2.028\text{mA})(2\text{k}\Omega) = 3.94\text{V}$$

Garis beban dc

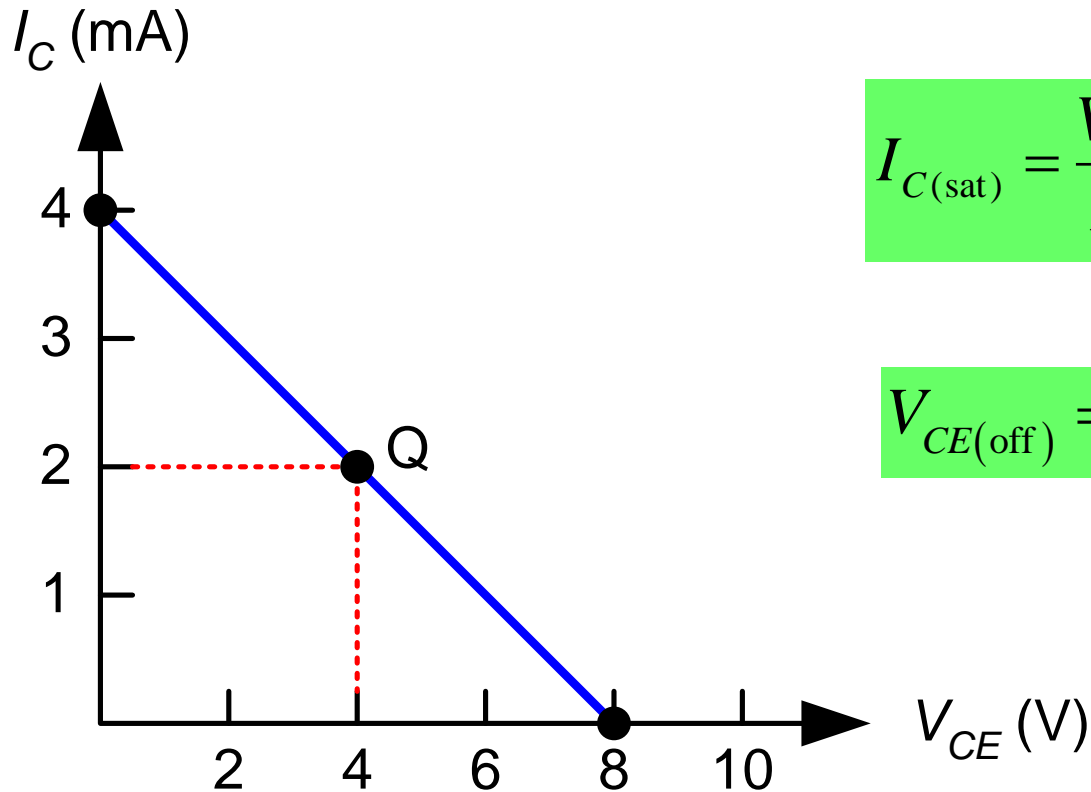


$$I_{C(\text{sat})} = \frac{V_{CC}}{R_C} = \frac{8\text{V}}{2\text{k}\Omega} = 4\text{mA}$$

$$V_{CE(\text{off})} = V_{CC} = 8\text{V}$$


Contoh 4(Q-point shift)

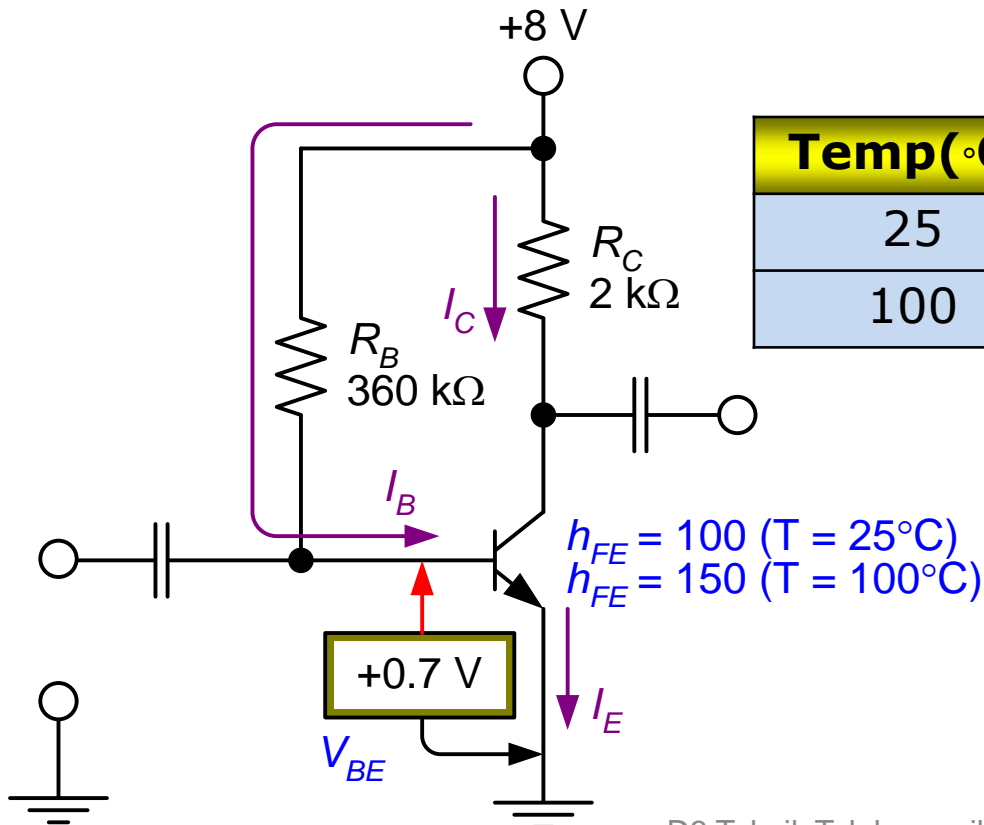Transistor pada rangkaian contoh 3 memiliki nilai $h_{FE} = 100$ pada $T = 25^\circ\text{C}$ dan $h_{FE} = 150$ pada $T = 100^\circ\text{C}$. Tentukan Q-point dari nilai I_C dan V_{CE} pada kedua temperatur.



Temp($^\circ\text{C}$)	I_B (μA)	I_C (mA)	V_{CE} (V)
25	20.28	2.028	3.94
100	20.28	3.04	1.92

Karakteristik Bias Base (Fixed Bias) (1)

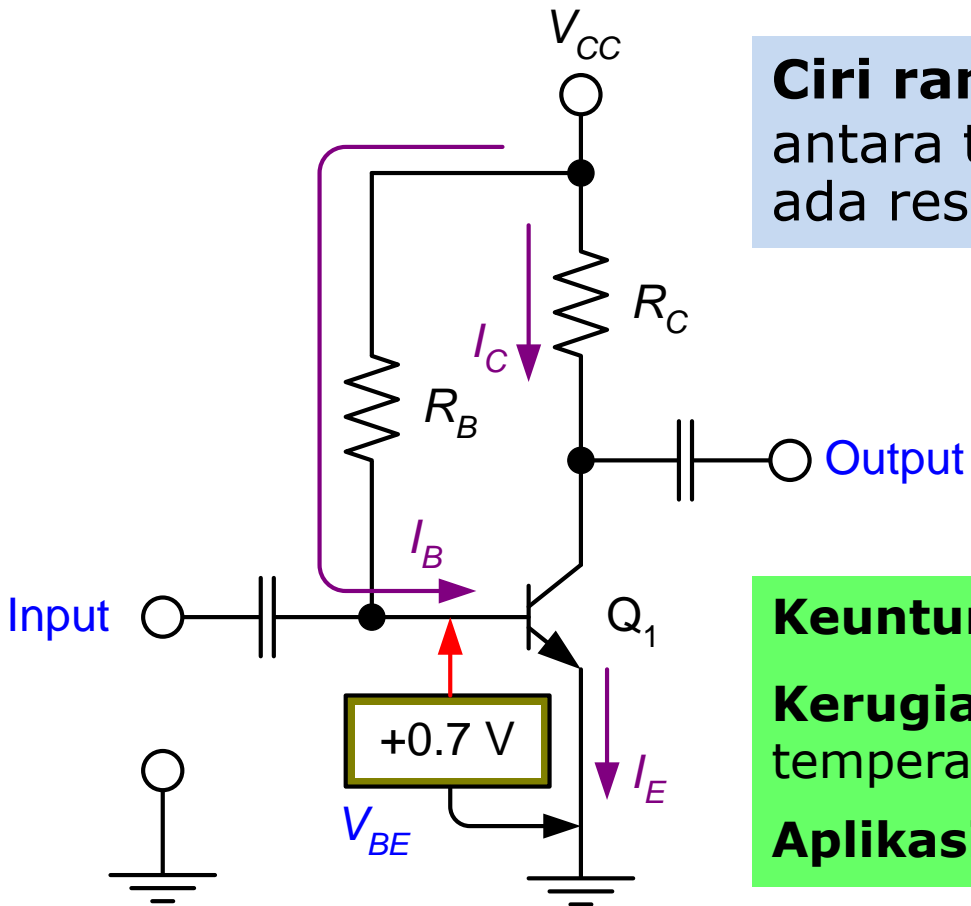


Ciri rangkaian: Satu resistor (R_B) antara terminal base dan V_{CC} . Tidak ada resistor emitter (R_E)

Keuntungan: Rangkaian sederhana

Kerugian: Q-point bergeser akibat temperatur.

Aplikasi: Hanya untuk rangkaian switching

Karakteristik Base bias (Fixed bias)(2)

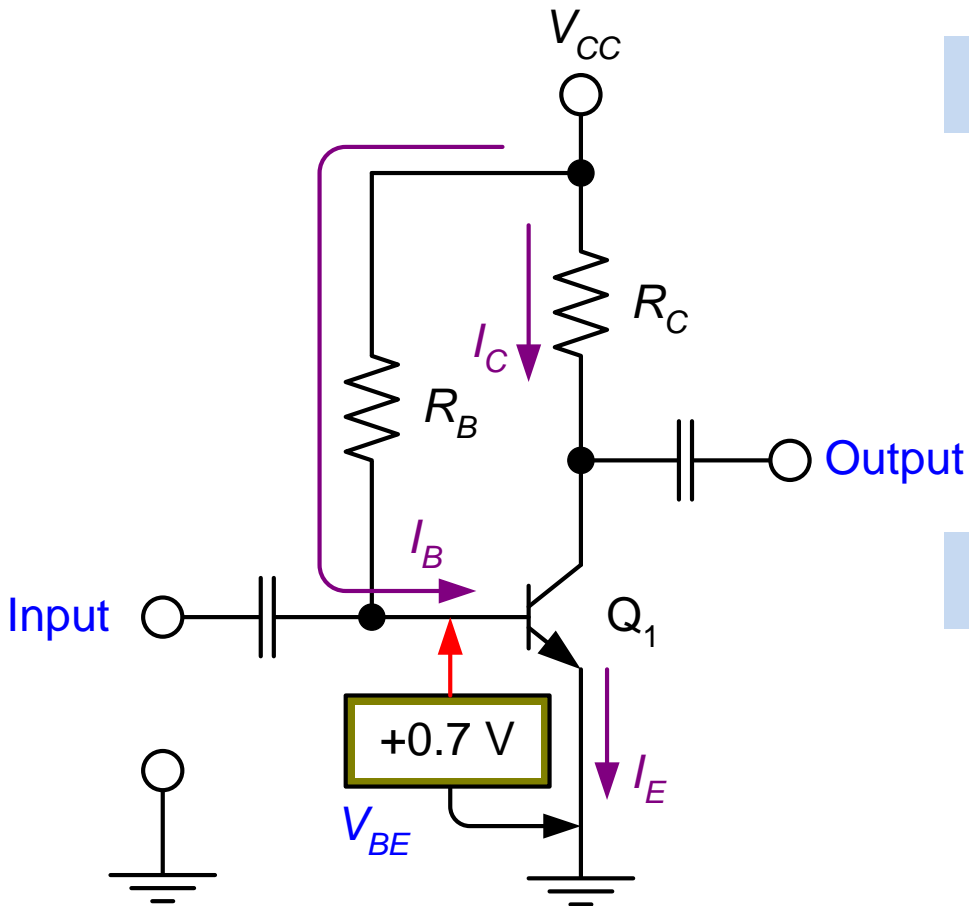

Persamaan Load line :

$$I_{C(\text{sat})} \cong \frac{V_{CC}}{R_C}$$

$$V_{CE(\text{off})} = V_{CC}$$


Persamaan Q-point

$$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B}$$

$$I_C = h_{FE} I_B$$

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C$$

Voltage divider bias (1)

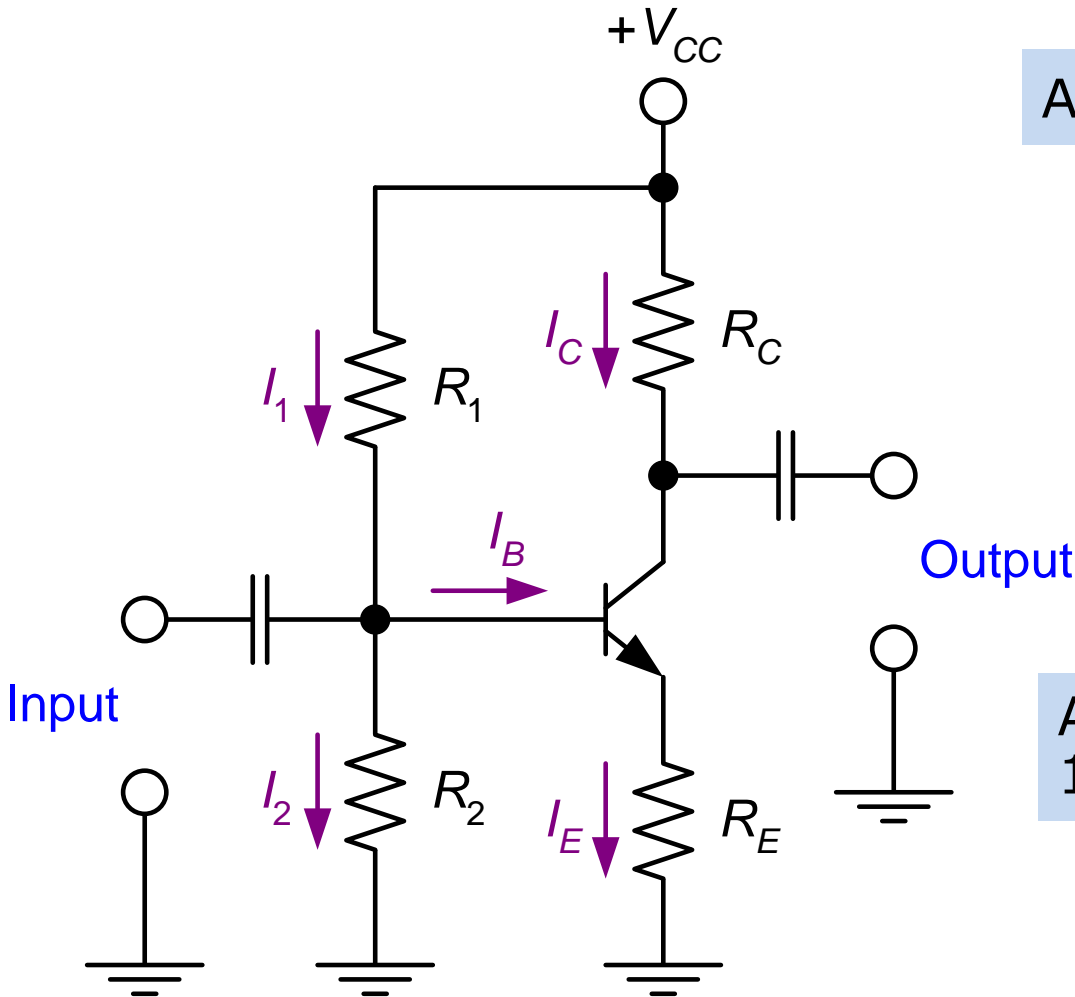

Asumsi $I_2 > 10I_B$.

$$V_B = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{CC}$$

$$V_E = V_B - 0.7V$$


$$I_E = \frac{V_E}{R_E}$$

Asumsi $I_{CQ} \cong I_E$ (atau $h_{FE} \gg 1$) sehingga

$$V_{CEQ} = V_{CC} - I_{CQ} (R_C + R_E)$$

Contoh 5

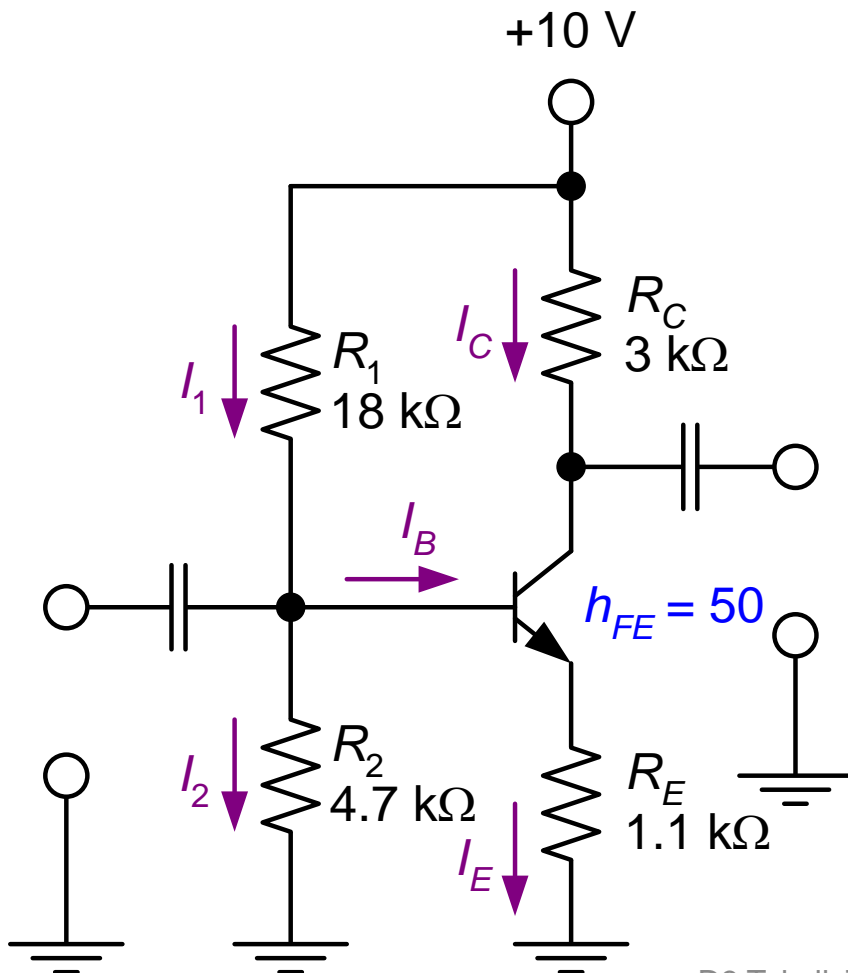Tentukan nilai I_{CQ} dan V_{CEQ} untuk rangkaian dibawah ini:



$$V_B = V_{CC} \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

$$= (10V) \frac{4.7k\Omega}{22.7k\Omega} = 2.07V$$

$$V_E = V_B - 0.7V$$

$$= 2.07V - 0.7V = 1.37V$$

Karena $I_{CQ} \cong I_E$ (atau $h_{FE} \gg 1$),


$$I_{CQ} \cong \frac{V_E}{R_E} = \frac{1.37V}{1.1k\Omega} = 1.25mA$$

$$V_{CEQ} = V_{CC} - I_{CQ} (R_C + R_E)$$

$$= 10V - (1.25mA)(4.1k\Omega) = 4.87V$$

Contoh 6

Buktikan bahwa $I_2 > 10 I_B$.

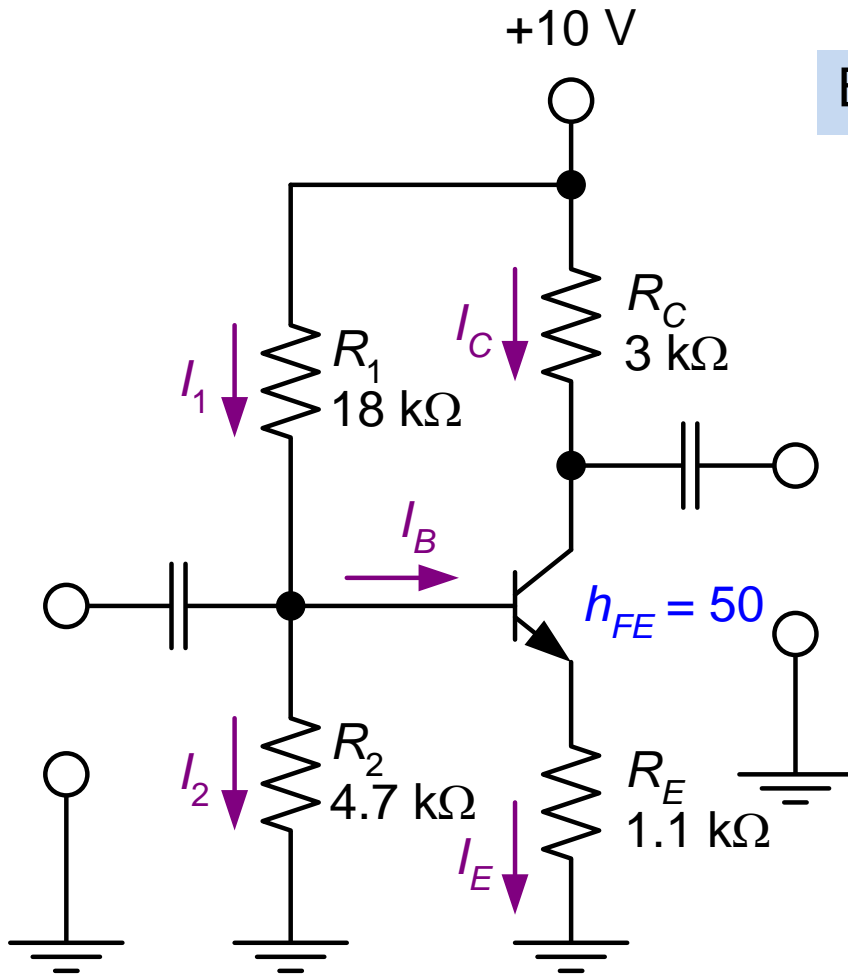


$$I_2 = \frac{V_B}{R_2} = \frac{2.07\text{ V}}{4.7\text{ k}\Omega} = 440.4\mu\text{A}$$

$$I_B = \frac{I_E}{h_{FE} + 1} = \frac{1.25\text{ mA}}{50 + 1} = 24.51\mu\text{A}$$

$$\therefore I_2 > 10 I_B$$

Contoh 7

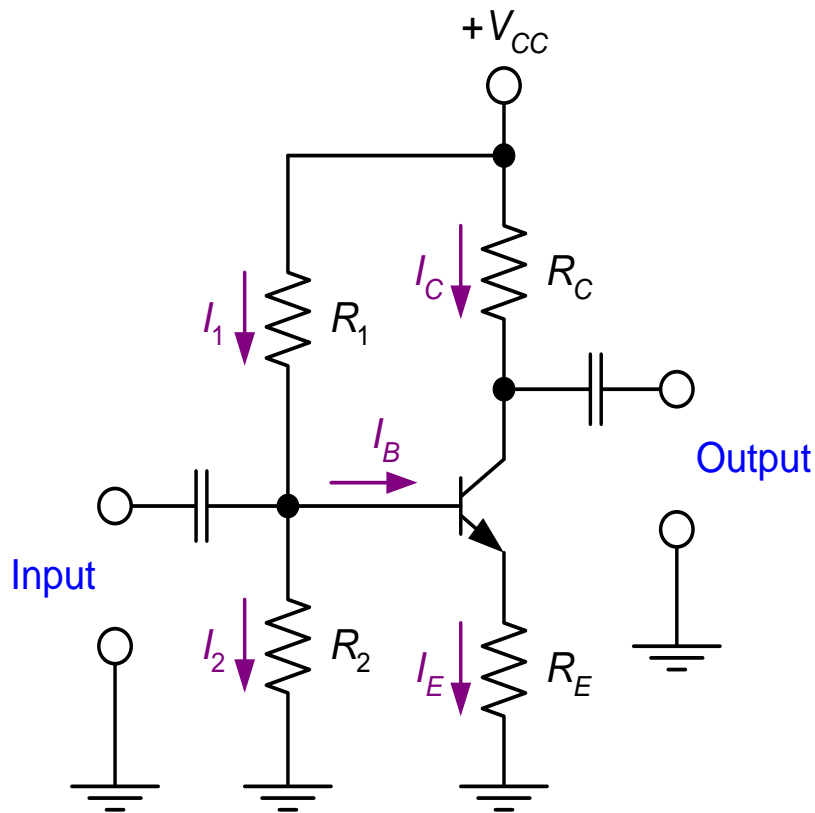Rangkaian bias Voltage-divider dengan: $R_1 = 1.5 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 680 \Omega$, $R_C = 260 \Omega$, $R_E = 240 \Omega$ dan $V_{CC} = 10 \text{ V}$. Bilai nilai $h_{FE}=173$, Tentukan nilai I_B dan garis beban ari rangkaian :




$$V_B = V_{CC} \frac{R_2}{R_1 + R_2} = (10\text{V}) \frac{680\Omega}{2180\Omega} = 3.12\text{V}$$

$$V_E = V_B - 0.7\text{V} = 3.12\text{V} - 0.7\text{V} = 2.42\text{V}$$


$$I_{CQ} \cong I_E = \frac{V_E}{R_E} = \frac{2.42\text{V}}{240\Omega} = 10\text{mA}$$

$$I_B = \frac{I_E}{h_{FE(\text{ave})} + 1} = \frac{10\text{mA}}{174} = 57.5\mu\text{A}$$

Garis Beban DC contoh 7

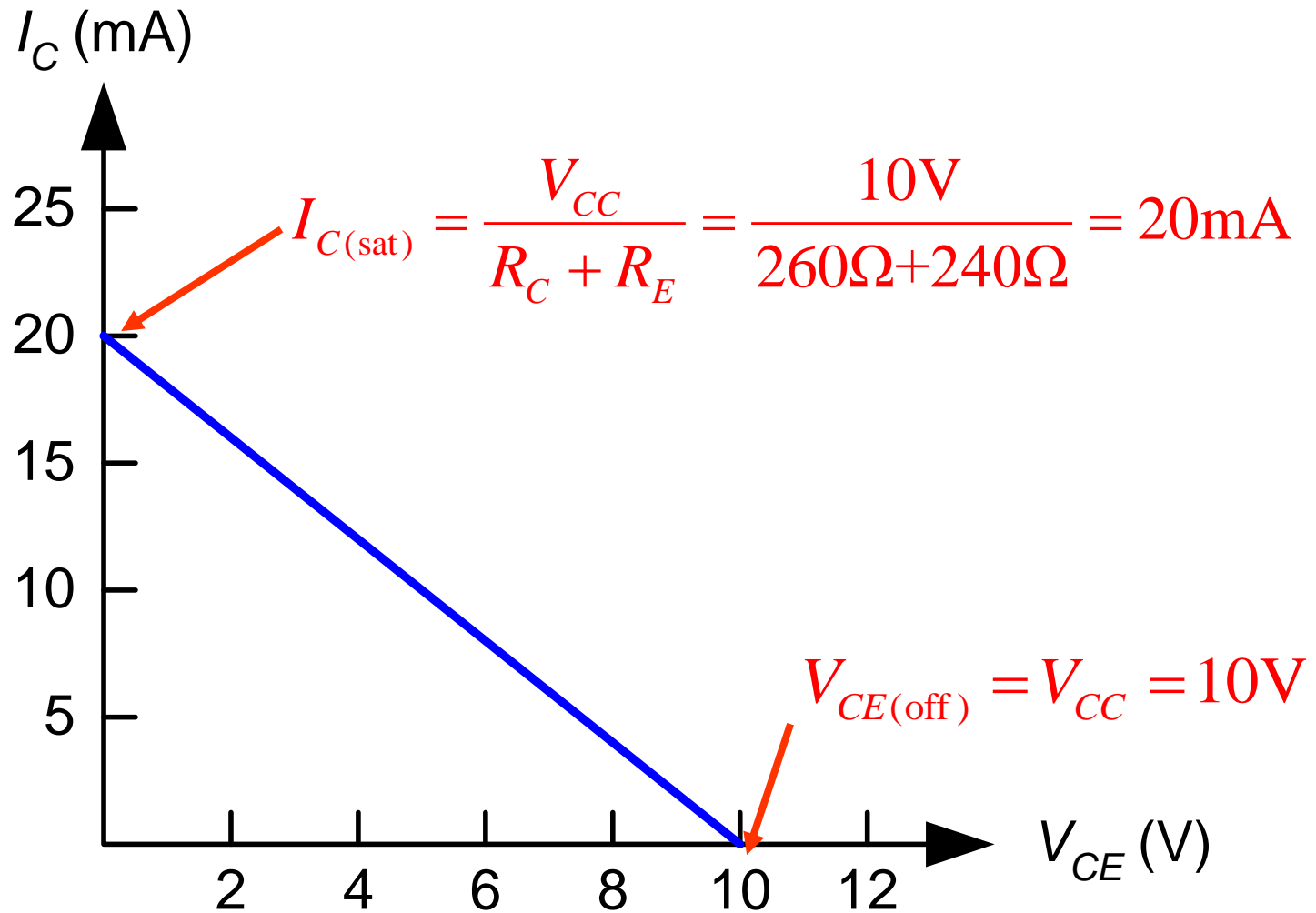

Contoh 8

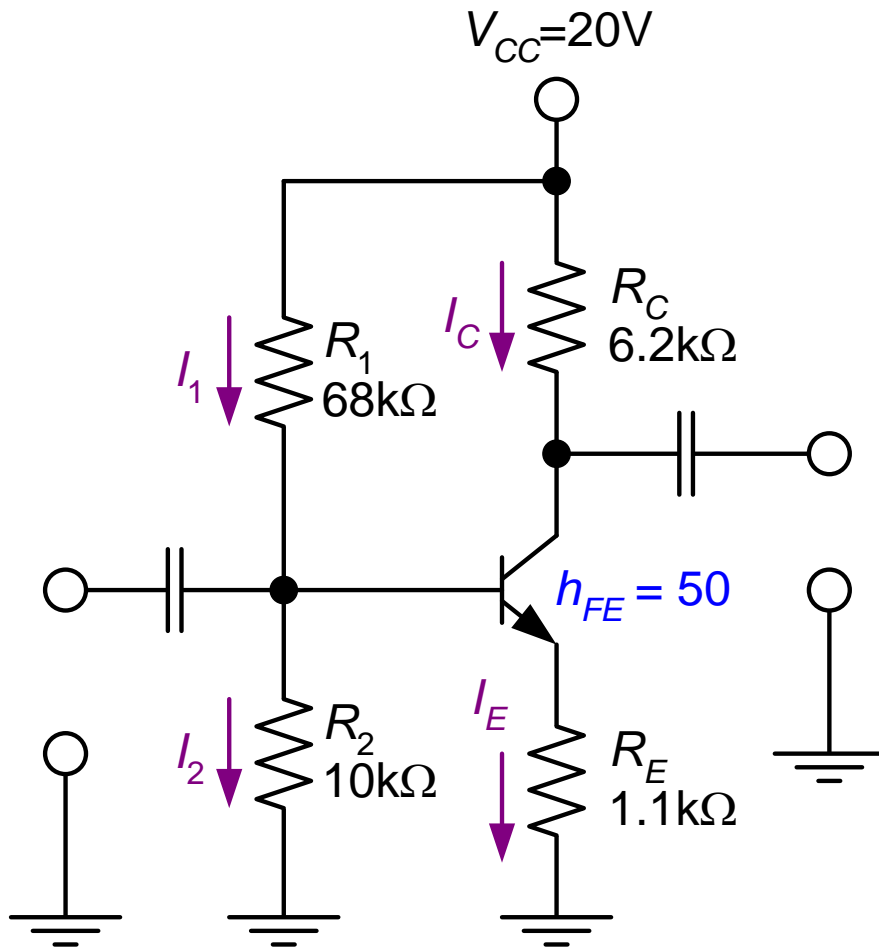

$$R_{EQ} = R_2 // (h_{FE} R_E)$$

$$= 10k\Omega // (50 \times 1.1k\Omega) = 8.46k\Omega$$

$$V_B \cong V_{CC} \frac{R_{EQ}}{R_1 + R_{EQ}}$$

$$= (20V) \frac{8.46k\Omega}{68k\Omega + 8.46k\Omega} = 2.21V$$


$$I_{CQ} \cong I_E = \frac{V_E}{R_E} = \frac{V_B - 0.7V}{R_E}$$

$$= \frac{2.21V - 0.7V}{1.1k\Omega} = 1.37mA$$

$$V_{CEQ} = V_{CC} - I_{CQ} (R_C + R_E)$$

$$= 20V - (1.37mA)(7.3k\Omega) = 9.99V$$

Karakteristik Voltage-divider bias (1)

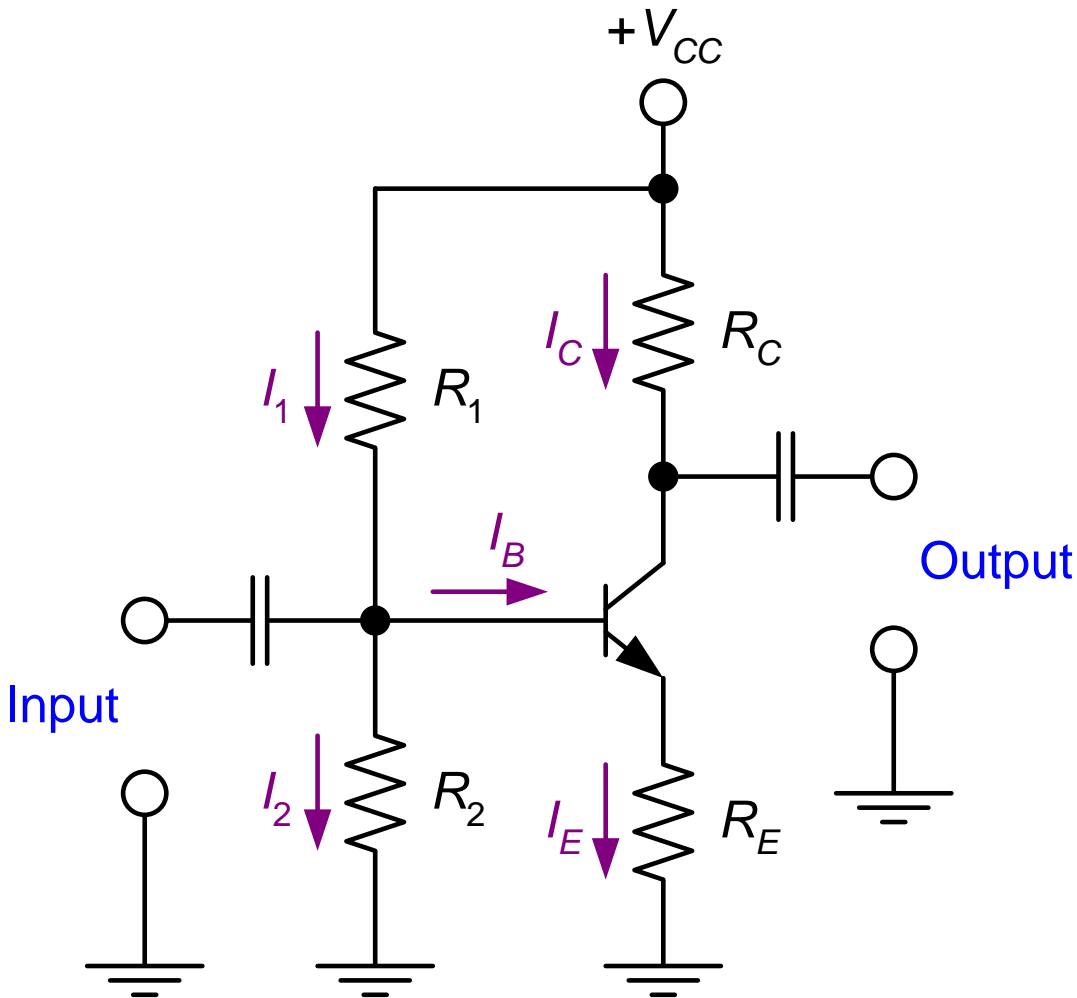


Ciri Rangkaian: Voltage divider pada rangkaian base

Keuntungan: Nilai Q-point stabil meskipun dalam perubahan h_{FE} .

Kerugian: Dibutuhkan lebih banyak komponen dibanding rangkaian bias yang lain.

Aplikasi : digunakan untuk bias linear amplifier.

Karakteristik Voltage-divider bias (2)

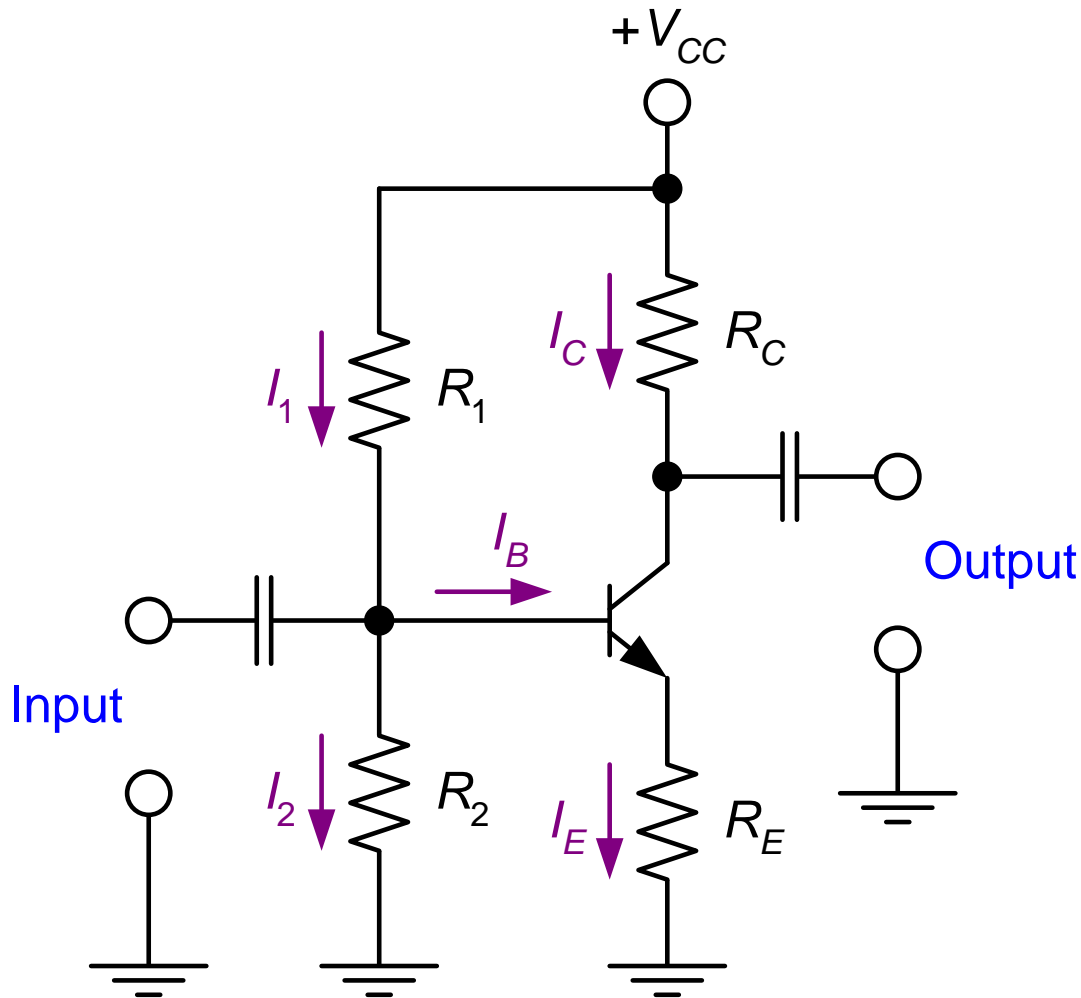

Persamaan
garis beban
dc

$$I_{C(\text{sat})} = \frac{V_{CC}}{R_C + R_E}$$
$$V_{CE(\text{off})} = V_{CC}$$

Persamaan Q-point
(Asumsi $h_{FE}R_E > 10R_2$):

$$V_B = V_{CC} \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

$$V_E = V_B - 0.7V$$


$$I_{CQ} \cong I_E = \frac{V_E}{R_E}$$

$$V_{CEQ} = V_{CC} - I_{CQ}(R_C + R_E)$$

Rangkaian Bias Transistor yang lain

- Emitter-bias circuits
- Feedback-bias circuits
 - Collector-feedback bias
 - Emitter-feedback bias

Bias Emitter

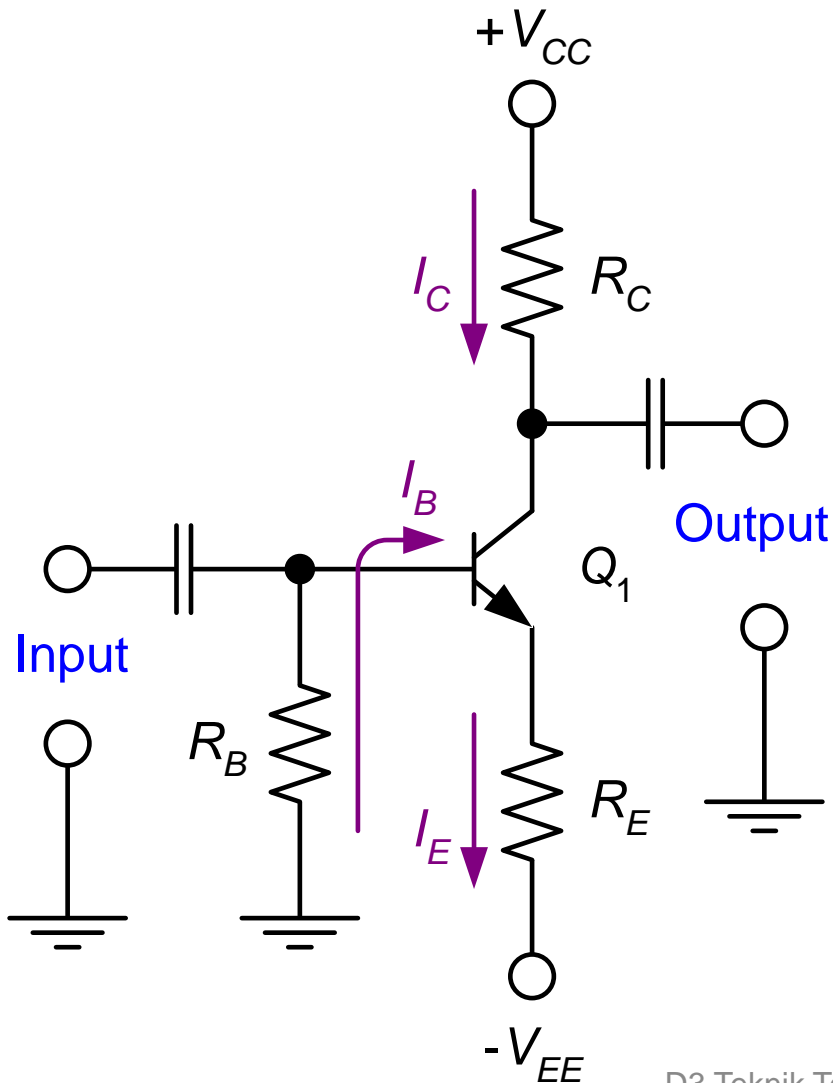

Asumsi transistor beroperasi pada active region.

$$I_B = \frac{V_{EE} - 0.7V}{R_B + (h_{FE} + 1)R_E}$$

$$I_C = h_{FE} I_B$$

$$I_E = (h_{FE} + 1) I_B$$


$$V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C - I_E R_E + V_{EE}$$

Asumsi $h_{FE} \gg 1$.

$$V_{CE} \cong V_{CC} - I_C (R_C + R_E) + V_{EE}$$

Contoh 9

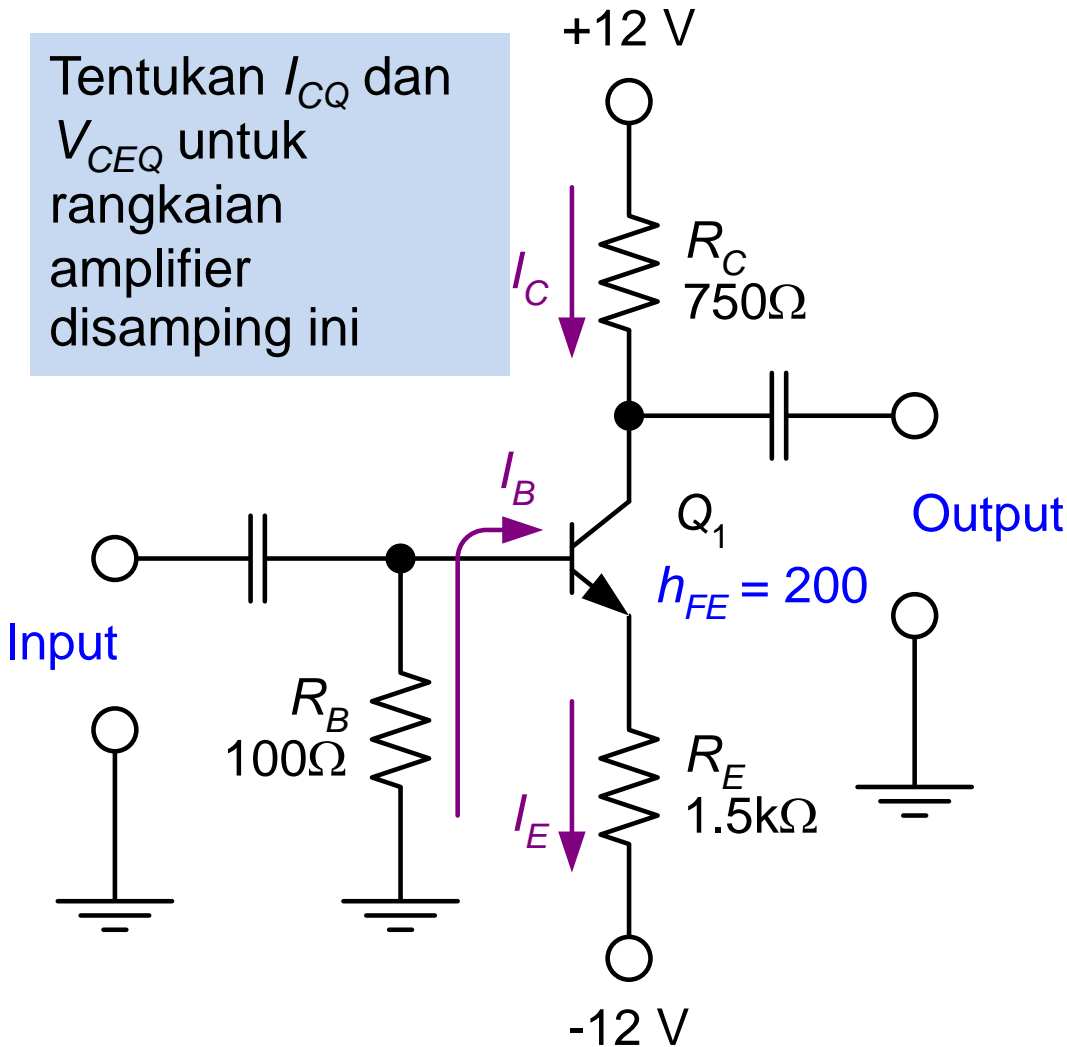Tentukan I_{CQ} dan V_{CEQ} untuk rangkaian amplifier disamping ini



$$I_B = \frac{12V - 0.7V}{R_B + (h_{FE} + 1)R_E}$$

$$= \frac{11.3V}{100\Omega + 201 \times 1.5k\Omega} = 37.47\mu A$$

$$I_{CQ} = h_{FE} I_B = 200 \times 37.47\mu A$$


$$= 7.49mA$$

$$V_{CEQ} \cong V_{CC} - I_C (R_C + R_E) - (-V_{EE})$$

$$= 24V - 7.49mA (750\Omega + 1.5k\Omega)$$

$$= 7.14V$$


Garis beban Rangkaian Bias-Emitter

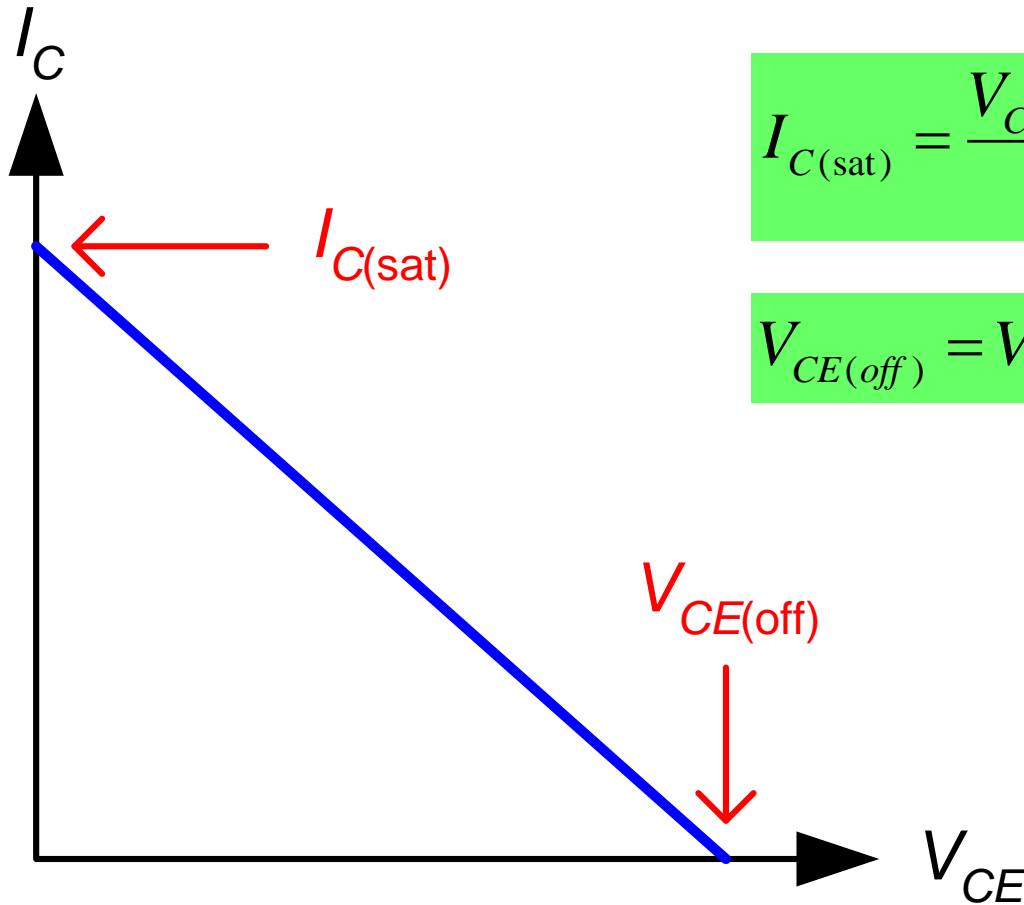

$$I_{C(sat)} = \frac{V_{CC} - (-V_{EE})}{R_C + R_E} = \frac{V_{CC} + V_{EE}}{R_C + R_E}$$

$$V_{CE(off)} = V_{CC} - (-V_{EE}) = V_{CC} + V_{EE}$$

Karakteristik Emitter-bias (1)

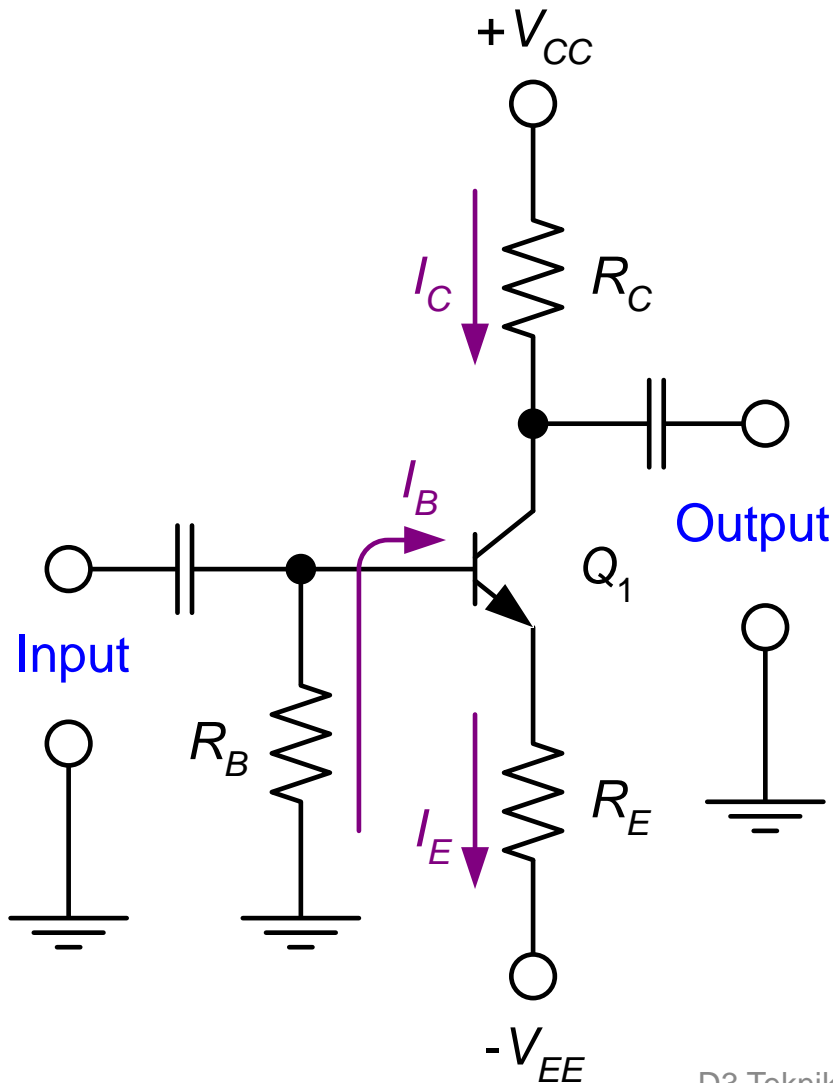


Ciri rangkaian: Dua (dual-polarity) power supply dan resistor base dihubungkan ke ground.

Keuntungan: Q-point pada rangkaian stabil terhadap perubahan h_{FE} .

Kerugian: dibutuhkan dual-polarity power supply.

Aplikasi: linear amplifiers.

Karakteristik Bias Emitter (2)

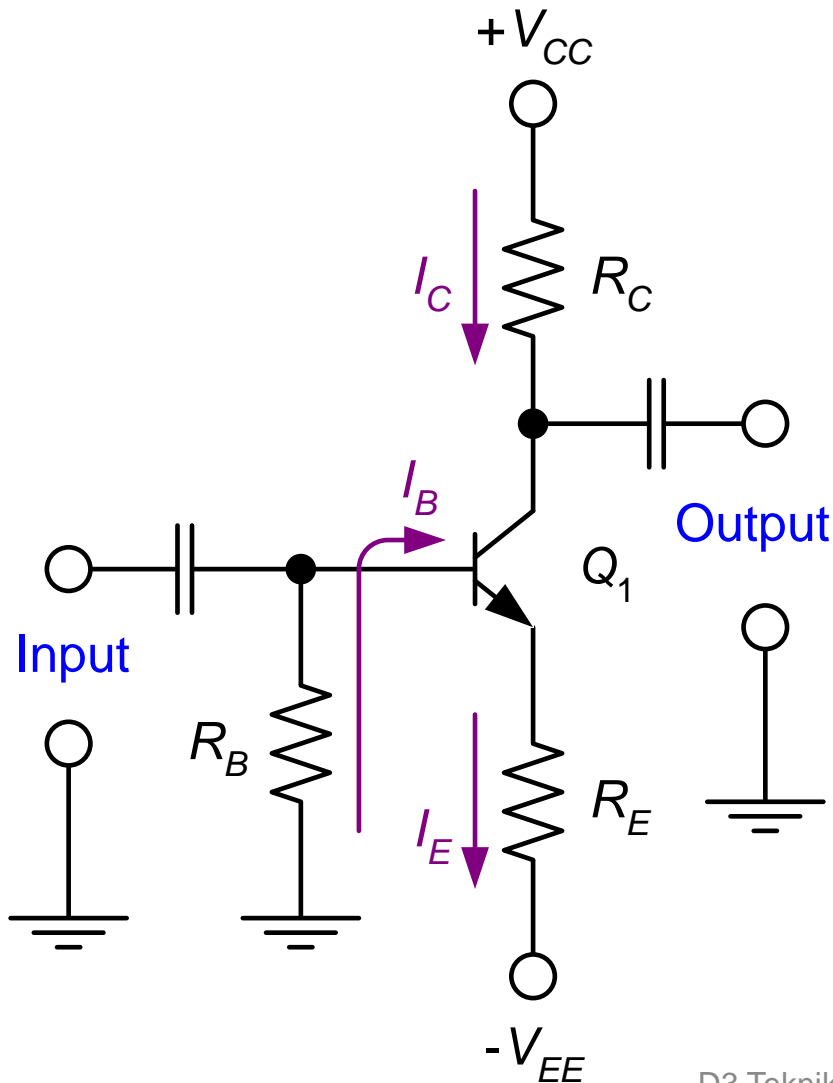

Persamaan garis beban:

$$I_{C(\text{sat})} = \frac{V_{CC} + V_{EE}}{R_C + R_E}$$


$$V_{CE(\text{off})} = V_{CC} + V_{EE}$$

Persamaan Q-point :

$$I_{CQ} = (h_{FE}) \frac{-V_{BE} + V_{EE}}{R_B + (h_{FE} + 1)R_E}$$

$$V_{CEQ} \cong V_{CC} - I_{CQ}(R_C + R_E) + V_{EE}$$

Bias Collector-feedback.

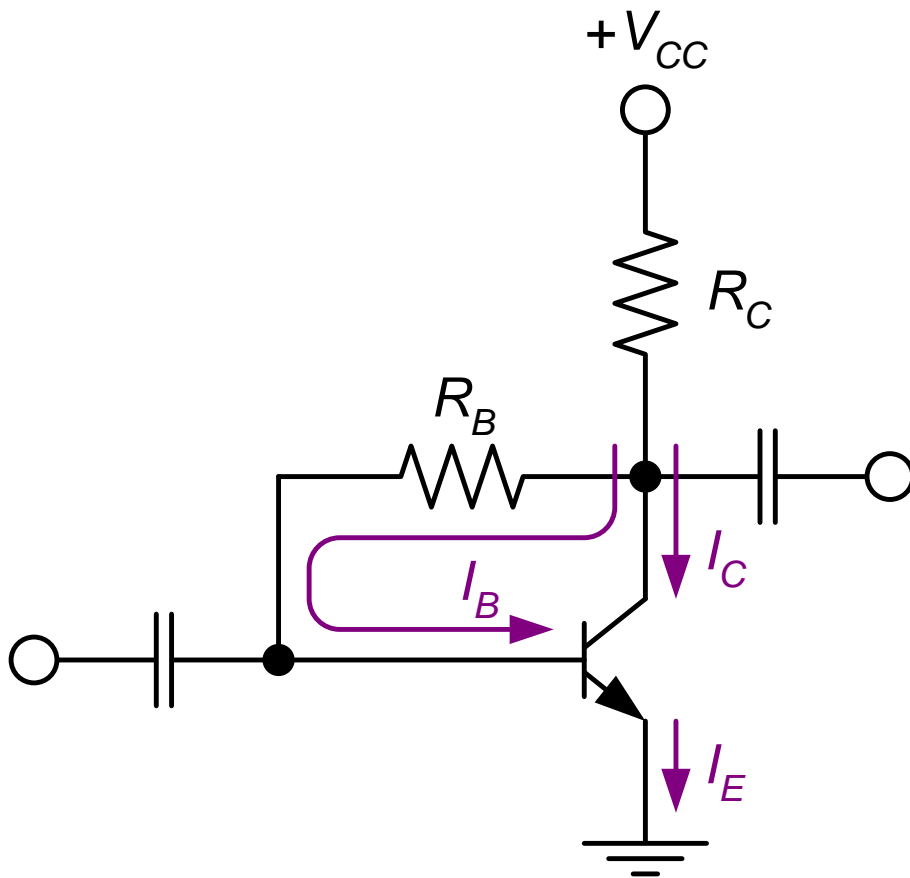


$$V_{CC} = (I_C + I_B)R_C + I_BR_B + V_{BE}$$

$$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{(h_{FE} + 1)R_C + R_B}$$

$$I_{CQ} = h_{FE}I_B$$

$$V_{CEQ} = V_{CC} - (h_{FE} + 1)I_BR_C$$
$$\cong V_{CC} - I_{CQ}R_C$$

Contoh10

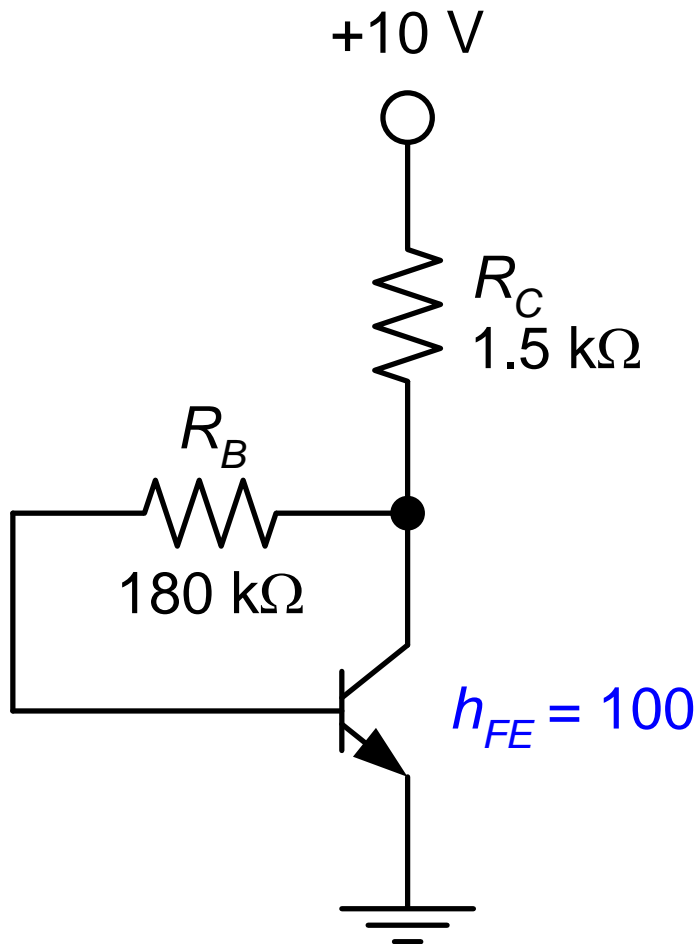


Tentukan nilai I_{CQ} dan V_{CEQ} untuk amplifier disamping.

$$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B + (h_{FE} + 1)R_C}$$
$$= \frac{10\text{V} - 0.7\text{V}}{180\text{k}\Omega + 101 \times 1.5\text{k}\Omega} = 28.05\mu\text{A}$$

$$I_{CQ} = h_{FE} I_B = 100 \times 28.05\mu\text{A}$$
$$= 2.805\text{mA}$$

$$V_{CEQ} = V_{CC} - (h_{FE} + 1)I_B R_C$$
$$= 10\text{V} - 101 \times 28.05\mu\text{A} \times 1.5\text{k}\Omega$$
$$= 5.75\text{V}$$

Karakteristik Collector-Feedback (1)

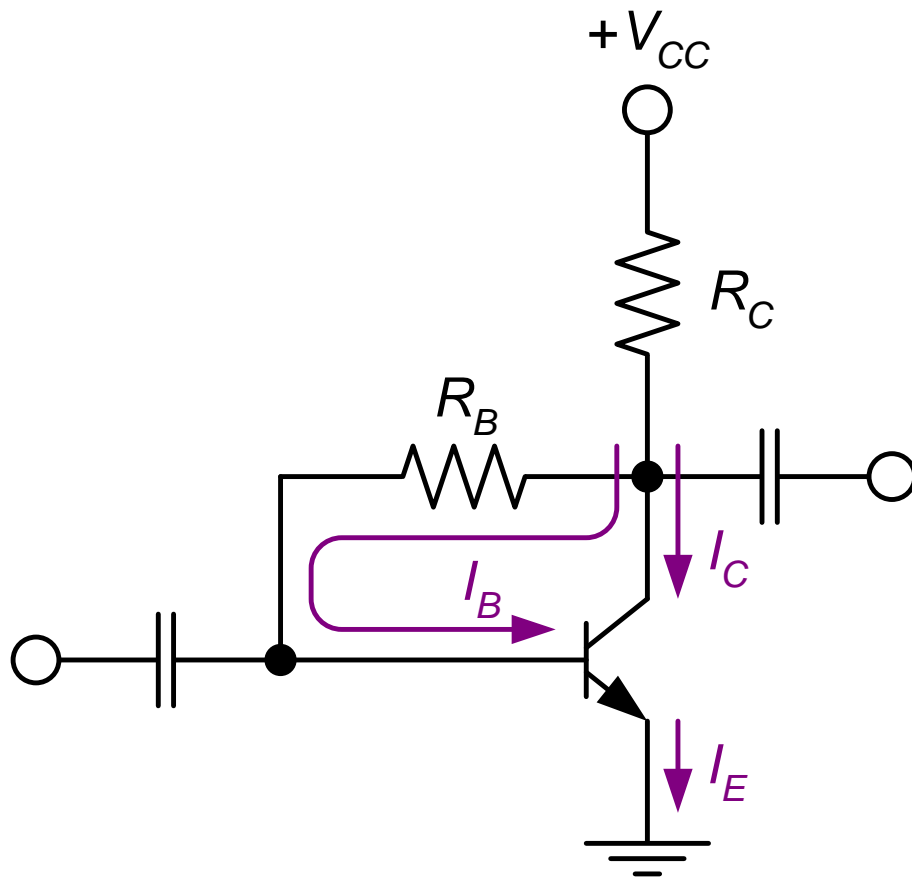


Ciri rangkaian: Resistor base dihubungkan antara terminal base dan collector transistor.

Keuntungan: Rangkaian sederhana dengan Q-point relatif stabil.

Kerugian: Karakteristik ac jelek

Applications: bias linear amplifiers.

Karakteristik Collector-Feedback (2)

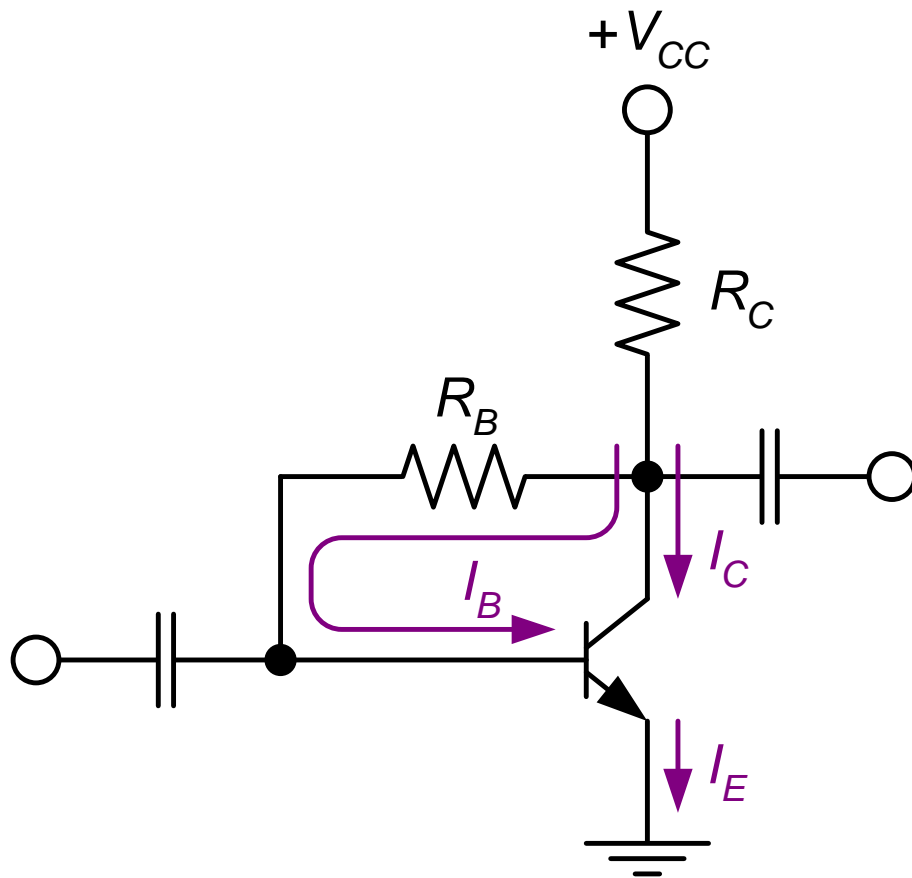


Hubungan Q-point:

$$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{(h_{FE} + 1)R_C + R_B}$$

$$I_{CQ} = h_{FE} I_B$$

$$V_{CEQ} \cong V_{CC} - I_{CQ} R_C$$

Rangkaian Bias Emitter-feedback

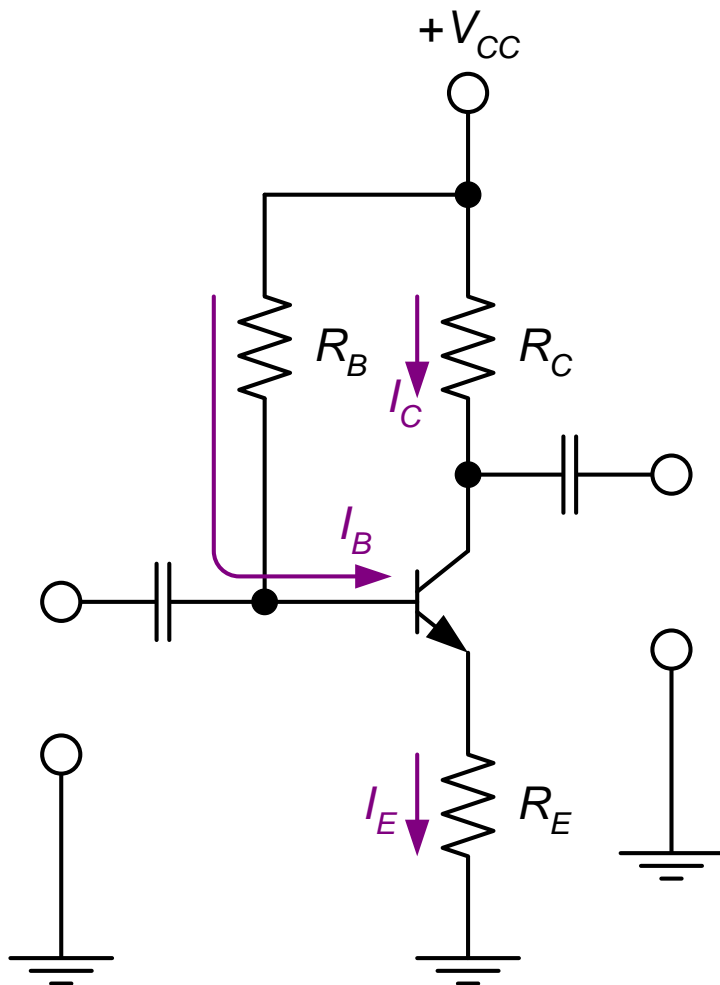


$$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B + (h_{FE} + 1)R_E}$$

$$I_{CQ} = h_{FE} I_B$$

$$I_E = (h_{FE} + 1) I_B$$

$$V_{CEQ} = V_{CC} - I_C R_C - I_E R_E$$
$$\cong V_{CC} - I_{CQ} (R_C + R_E)$$

Contoh 11

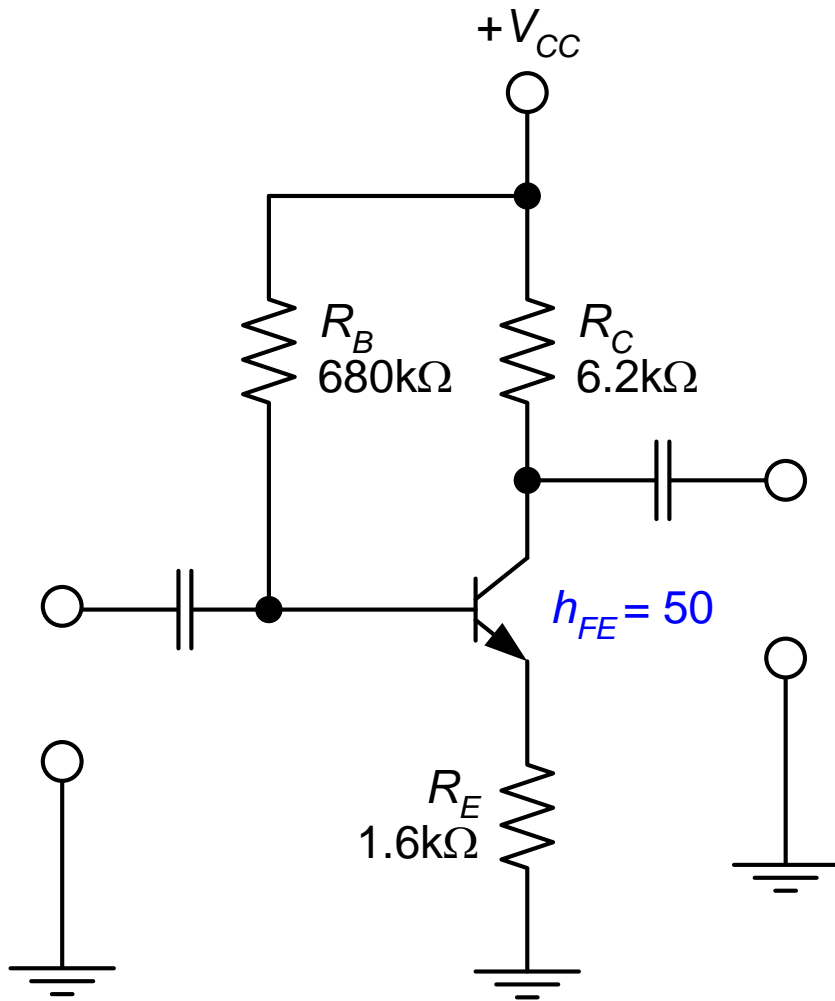


$$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B + (h_{FE} + 1)R_E} = \frac{16\text{V} - 0.7\text{V}}{680\text{k}\Omega + 51 \times 1.6\text{k}\Omega} = 20.09\mu\text{A}$$

$$I_{CQ} = h_{FE} I_B = 50 \times 20.09\mu\text{A} = 1\text{mA}$$

$$V_{CEQ} \cong V_{CC} - I_{CQ} (R_C + R_E) = 16\text{V} - (1\text{mA})(7.8\text{k}\Omega) = 8.2\text{V}$$

Karakteristik Emitter-Feedback (1)

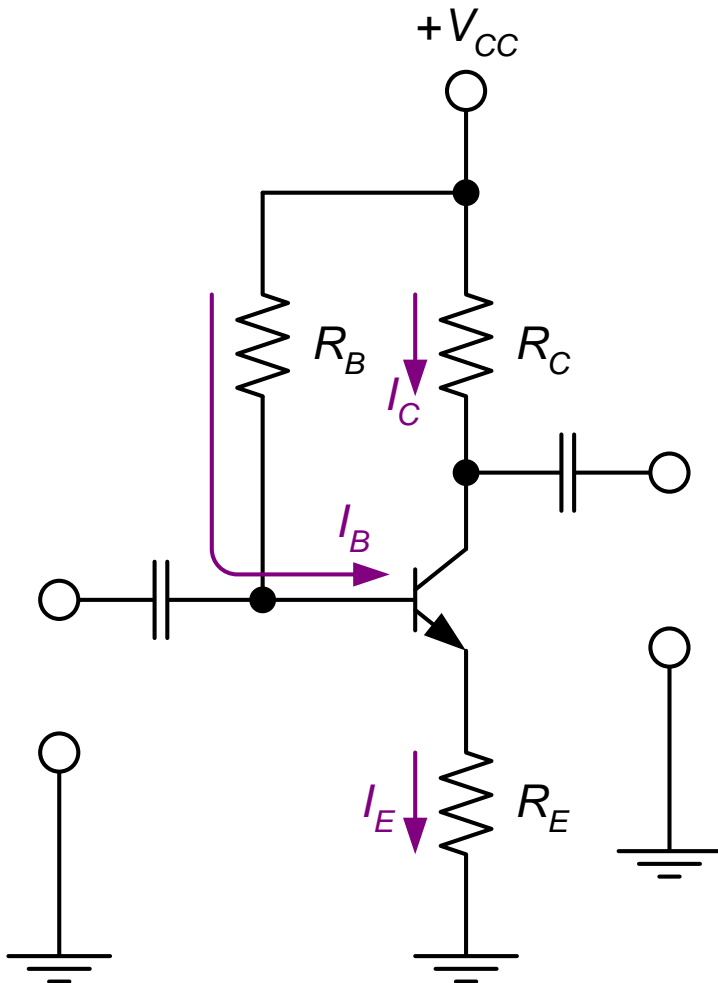


Ciri rangkaian: sama seperti voltage divider bias dengan R_2 hilang (atau base bias dengan penambahan R_E).

Keuntungan: Rangkaian sederhana dengan nilai Q-point stabil

Kerugian: membutuhkan banyak komponen dibanding collector-feedback bias.

Aplikasi: bias linear amplifiers.

Karakteristik Emitter-Feedback(2)

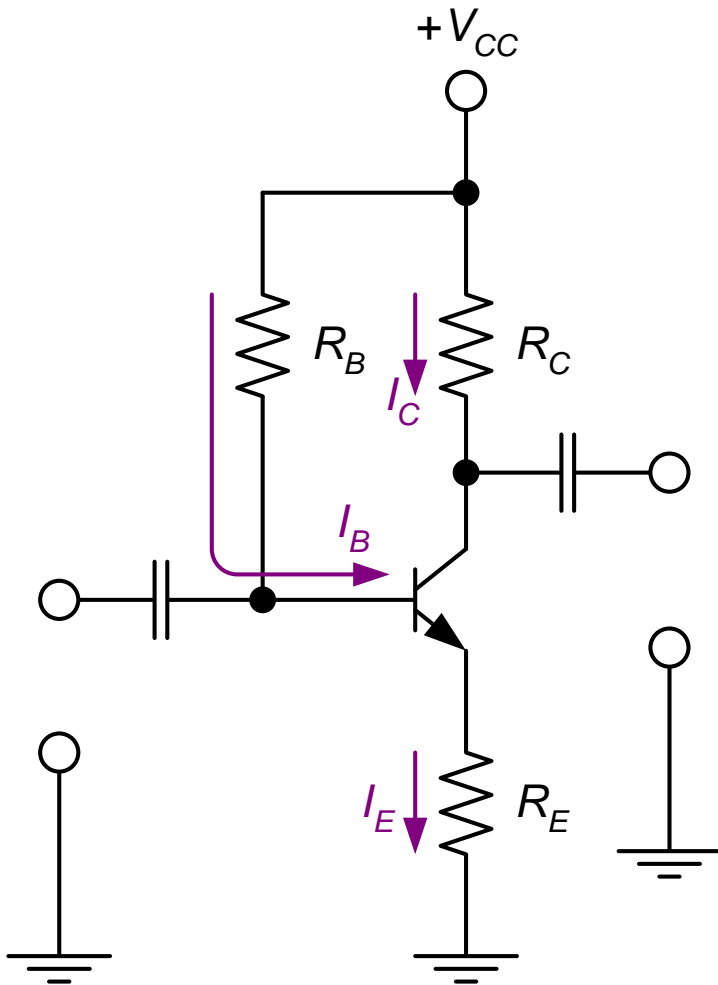

Hubungan Q-point :

$$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B + (h_{FE} + 1)R_E}$$

$$I_{CQ} = h_{FE} I_B$$

$$V_{CEQ} \cong V_{CC} - I_{CQ} (R_C + R_E)$$